## PCS 2304 Sistemas Digitais II

# <u>Módulo 03 – ASM</u> <u>Algorithm State Machine</u>


### Edison Spina


versão: 1.3ws (set de 2.015)

© Andrade, Midorikawa, Saraiva, Simplício e Spina 2.012 < ASM-Alg. State Mach. > PCS 2304 Sistemas Digitais II

### Conteúdo

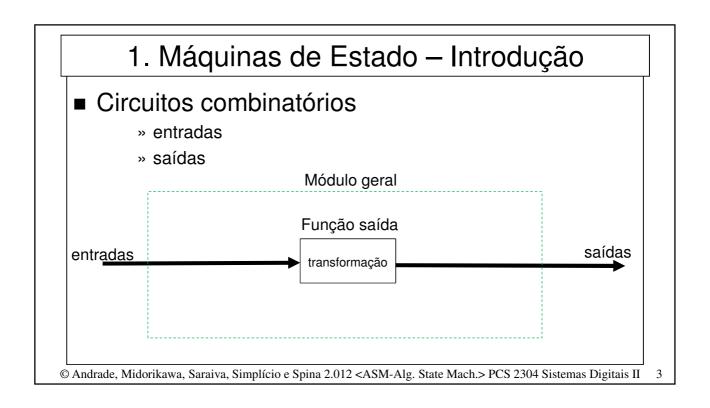- 1. Máquinas de Estado Introdução
- 2. Máquinas de Estado Equivalências
- 3. Diagrama ASM Algorithmic State Machine
  - Introdução
  - ASM Mapeamento em Portas e Biestáveis
  - 3.1. Diagrama ASM Exemplos
  - 3.2. ASM e Máquinas de Estado
  - 3.3. ASM Mais exemplos de aplicações



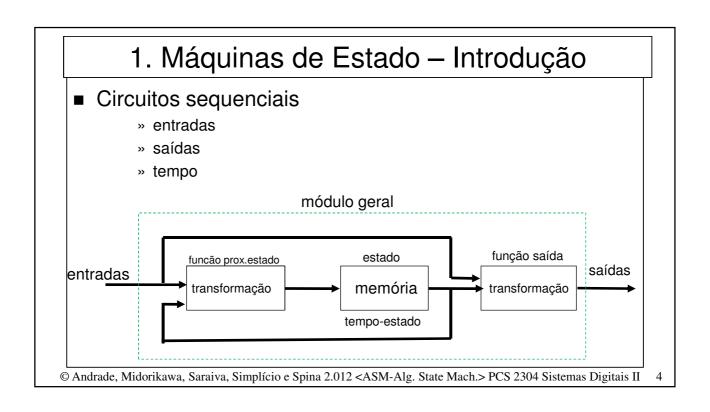

- Como se pode representar o comportamento no tempo?
- Num sistema digital, como se pode representar uma função?

- Resposta:
  - » função

- Resposta:
  - » tabela ou seqüência de estados

© Andrade, Midorikawa, Saraiva, Simplício e Spina 2.012 < ASM-Alg. State Mach. > PCS 2304 Sistemas Digitais II

# 1. Máquinas de Estado – Introdução

#### Observações:

■ Estado:

é a memória do passado que permite determinar o comportamento futuro, i.é., conhecidas as entradas permite determinar:

- Saídas:
- Próximo estado
- Pode ser implementado com flip-flop's (registrador de estados !):
- Flip-flop's do Estado Variáveis de Estado.

#### Observações

- Cada variável de Estado tem um próximo Estado determinado.
- Ao término da permanência temporal em cada Estado, o próximo Estado passa a ser o Estado atual.
- A função próximo Estado depende do Estado atual e das entradas.

© Andrade, Midorikawa, Saraiva, Simplício e Spina 2.012 < ASM-Alg. State Mach. > PCS 2304 Sistemas Digitais II


# 1. Máquinas de Estado – Introdução

■ Máquina de Estado:

Modelo geral que pode representar qualquer módulo de um sistema lógico que leva em conta uma evolução no tempo.

- De maneira simples:
  - Estado: Nó;
  - Transição: Aresta (arco).
    - » No estado atual  $\sigma_0$  com uma entrada b,vai para o estado  $\sigma_1$  tendo à saída "1".

Exemplo:

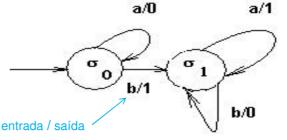

© Andrade, Midorikawa, Saraiva, Simplício e Spina 2.012 < ASM-Alg. State Mach.> PCS 2304 Sistemas Digitais II

## 1. Máquinas de Estado - Introdução

- Por que Máquina de Estados "Finita"?
  - Porque o número de Estados, do sistema representado, é finito.
- Alguns autores usam a denominação "Máquina de Estados Finitos" com a expressão "Estados Finitos" sendo entendida como um número finito de Estados.

- Definição 10.1.4: Uma Máquina de Estados Finitos
  M = (I, O, S, f, g,σ) consiste de:
  - Um conjunto finito I de símbolos de entrada;
  - Um conjunto finito O de símbolos de saída;
  - Um conjunto finito **S** de estados;
  - Uma função próximo estado  $f: S \times I \rightarrow S$ ;
  - Uma função de saída  $g: S \times I \rightarrow O$ ;
  - Um estado inicial  $\sigma \in S$ .

© Andrade, Midorikawa, Saraiva, Simplício e Spina 2.012 < ASM-Alg. State Mach. > PCS 2304 Sistemas Digitais II 11


## 1. Máquinas de Estado – Introdução

■ **Ex** 10.1.5 Seja  $I=\{a,b\}$ ,  $O=\{0,1\}$ ,  $S=\{\sigma_0, \sigma_I\}$  e  $\sigma=\sigma_0$ . As funções f e g são definidas pelas regras dadas na tabela:

■ **Definição** 10.1.7: Seja M = (I, O, S, f, g, $\sigma$ ) uma Máquina de Estado Finitos. O **diagrama de transições** de M é um dígrafo G cujos vértices são membros de S. Uma seta indica o estado inicial  $\sigma$ . Uma aresta orientada ( $\sigma_1$ , $\sigma_2$ ) existe em G se existir uma entrada i com f( $\sigma_1$ ,i)= $\sigma_2$ . Neste caso, se g( $\sigma_1$ ,i)=  $\sigma_2$ 0, a aresta ( $\sigma_1$ , $\sigma_2$ ) é rotulada com i/ $\sigma_2$ 0.

Diagrama de transições

para o ex. 10.1.5.

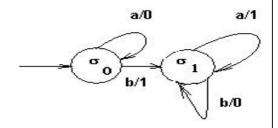

© Andrade, Midorikawa, Saraiva, Simplício e Spina 2.012 < ASM-Alg. State Mach. > PCS 2304 Sistemas Digitais II 13


### 1. Máquinas de Estado – Introdução

■ **Definição** 10.1.8: Seja M = (I, O, S, f, g, $\sigma$ ) uma Máquina de Estados Finitos. Uma <u>cadeia de entrada</u> para M é uma cadeia sobre I. A cadeia y<sub>1</sub>....y<sub>n</sub> é a <u>cadeia de saída</u> de M correspondendo à cadeia de entrada x<sub>1</sub>...x<sub>n</sub>, caso existam os estados  $\sigma_0$ ,  $\sigma_1$ ..., $\sigma_n \in S$  com:

$$\sigma_0 = \sigma$$
,  $\sigma_i = f(\sigma_{i-1}, x_i)$ ,  $y_i = g(\sigma_{i-1}, x_i)$  para i=1,...,n;

Pode-se pensar em  $M = (I, O, S, f, g, \sigma)$  como um <u>computador simples</u>: começa no estado  $\sigma$ , consome uma cadeia de caracteres sobre I e produz uma cadeia de saída.

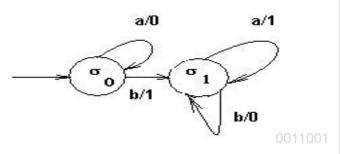
Exemplo: Encontre a cadeia de saída correspondente à cadeia de entrada aababba para a Máquina de Estados Finitos abaixo:




© Andrade, Midorikawa, Saraiva, Simplício e Spina 2.012 < ASM-Alg. State Mach. > PCS 2304 Sistemas Digitais II 15

## 1. Máquinas de Estado – Ex1

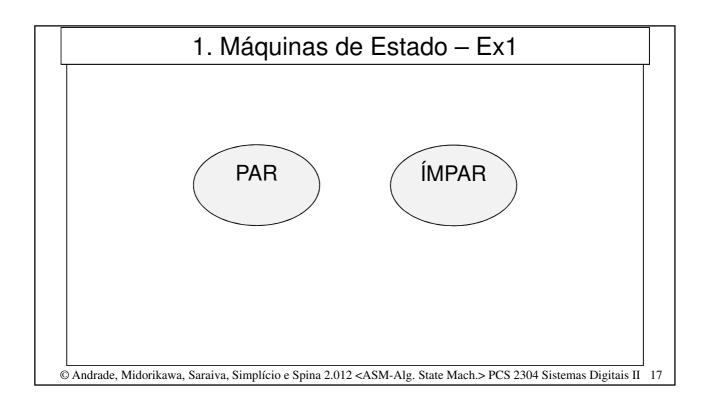- Exercício:
  - Projetar uma Máquina de Estados Finitos que forneça:
    - » 1 como saída, <u>caso um número par de 1's</u> seja fornecido numa cadeia de bits de entrada;
    - » 0, em caso contrário.



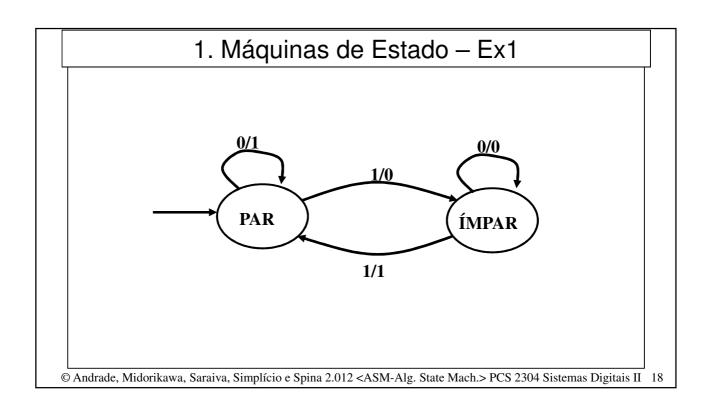

### 1. Máquinas de Estado – Ex2

### ■ Exercício:


Projetar uma Máquina de Estados
 Finitos que faça uma soma bit a bit e gere o vai 1.

\*

© Andrade, Midorikawa, Saraiva, Simplício e Spina 2.012 < ASM-Alg. State Mach. > PCS 2304 Sistemas Digitais II 19
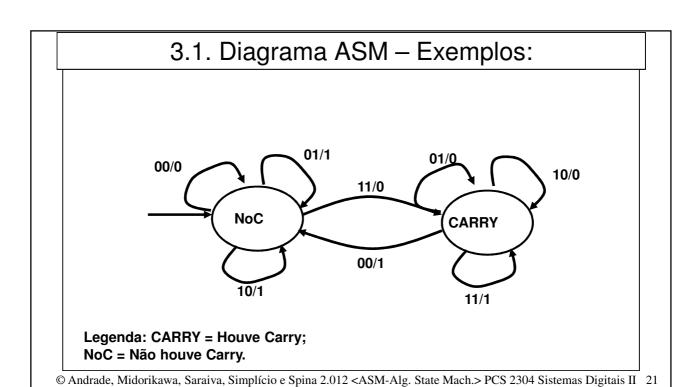
# 1. Máquinas de Estado – Ex2


- Somador serial: que aceita pares de bits:
  - entrada: {00, 01, 10, 11}
  - saída: {0, 1}
- hipóteses:
  - -x+y
  - x + y + 1
- logo, estados:
  - Carry
  - NoC (no carry)



# 1. Máquinas de Estado – Ex3

 Projetar um flip-flop RS como máquina de estados finitos.

S	R	Q
1	1	Not allowed
1	0	1
0	1	0
0	0	1 if S was last 1
		0 if R was last 1

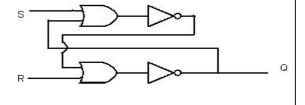

### 2. Máquinas de Estado – Equivalências

- Técnicas de verificação de **Equivalências** para **Circuitos Combinatórios**:
  - Tabelas da Verdade;
  - Equações Algébricas;
  - Mapas de Karnaugh.
- Equivalências para Circuitos Sequenciais:
  - Máquinas de Estados (tem que incluir a sequencia temporal).

© Andrade, Midorikawa, Saraiva, Simplício e Spina 2.012 < ASM-Alg. State Mach. > PCS 2304 Sistemas Digitais II 23

## 2. Máquinas de Estado – Equivalências

- Pode-se utilizar **Máquinas de Estado** para representar circuitos combinatórios e, portanto, para <u>quaisquer</u> <u>circuitos.</u>
  - Máquinas de estado incorporam a descrição de circuitos combinatórios.

- Representação gráfica do algoritmo que descreve o comportamento do sistema digital, ou seja, uma ferramenta para descrever a Máquina de Estados.
- É uma maneira diagramática de representar a Função de Saída e a Função de Próximo Estado, relacionando-as ao Estado da máquina.

© Andrade, Midorikawa, Saraiva, Simplício e Spina 2.012 < ASM-Alg. State Mach. > PCS 2304 Sistemas Digitais II 25

### 3. Diagrama ASM - Algorithmic State Machine

- Linguagens -> Algoritmos -> Fluxograma (ASM) -> Mapeamento para Hardware
- Diagramas ASM representam algoritmos, portanto pode-se escrever o algoritmo que implementa um circuito qualquer, como se fosse um programa.
  - Linguagem de Descrição de Hardware (Verilog, AHDL, VHDL, etc).


- 3. Diagrama ASM Algorithmic State Machine
- Dispõe-se de quatro Elementos Primitivos:
  - Bloco de Estado;
  - Bloco de Decisão;
  - Bloco de Junção;
  - Bloco de Saída Condicional.

© Andrade, Midorikawa, Saraiva, Simplício e Spina 2.012 < ASM-Alg. State Mach. > PCS 2304 Sistemas Digitais II 27
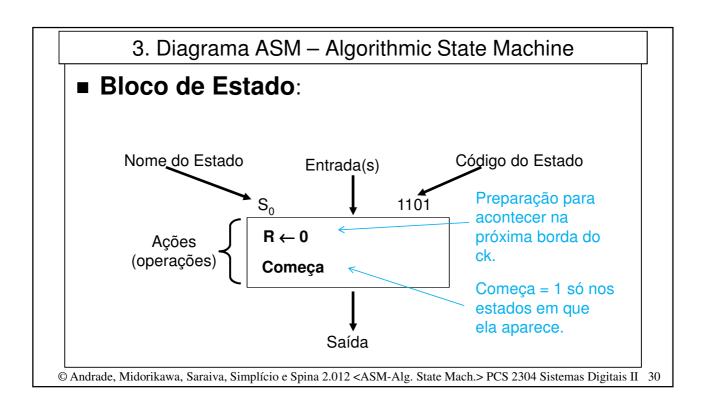
#### 3. Diagrama ASM - Algorithmic State Machine

- A cada um destes Elementos Primitivos associa-se um símbolo gráfico (para elaborar o Diagrama ASM).
- Estes últimos, por sua vez, são associados a Elementos Primitivos de Hardware (para elaborar o Diagrama Lógico correspondente).

- Bloco de Estado:
  - Lista das saídas de Estado;
  - Nome do Estado (código);
- Lista das saídas:
  - Define um conjunto de operações;
  - As operações podem ser:
    - » Imediatas ("=");
    - » Com atraso ("or").




- Bloco de Decisão Descreve as entradas para a máquina de estados e possui 2 caminhos de saída:
  - Condição verdadeira ("x = 1");
  - Condição falsa ("x = 0").
- Representa o efeito das entradas na seqüência de controle.


© Andrade, Midorikawa, Saraiva, Simplício e Spina 2.012 < ASM-Alg. State Mach. > PCS 2304 Sistemas Digitais II 31

### 3. Diagrama ASM – Algorithmic State Machine

■ Bloco de Decisão:

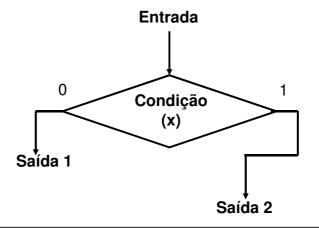

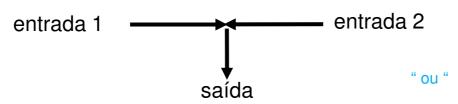
- Bloco de Junção Este elemento descreve e trata um conjunto de uma ou mais entradas, que provocam a mesma saída:
  - Exemplo: Duas saídas de Blocos, que juntas compõe as entradas que vão definir o próximo Estado da Máquina ASM.




© Andrade, Midorikawa, Saraiva, Simplício e Spina 2.012 < ASM-Alg. State Mach. > PCS 2304 Sistemas Digitais II 33

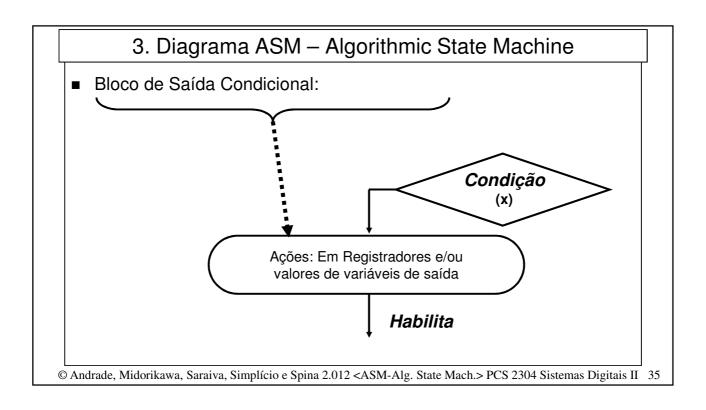
#### 3. Diagrama ASM - Algorithmic State Machine

- Bloco de Saída Condicional:
  - Característica específica de Diagramas ASM (não existe nos fluxogramas convencionais!);
  - A entrada deste bloco deve sempre se originar de uma das saídas de um Bloco de Decisão;
  - Exemplo: A variável lógica Habilita, dependente de uma entrada Condição (ativo alto), terá valor lógico 1 apenas se o ASM estiver no Estado S<sub>i</sub> e Condição for igual a 1.



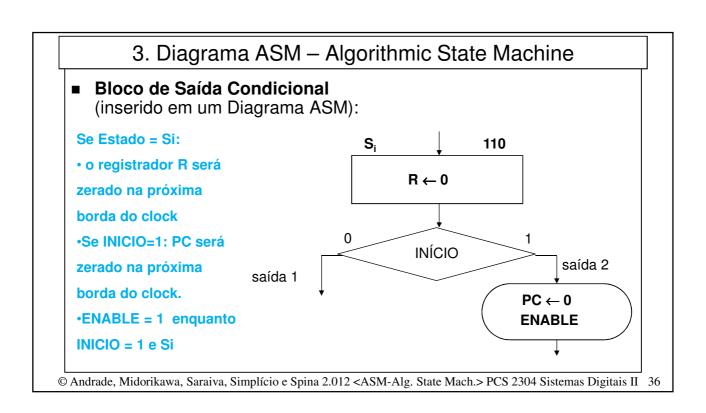

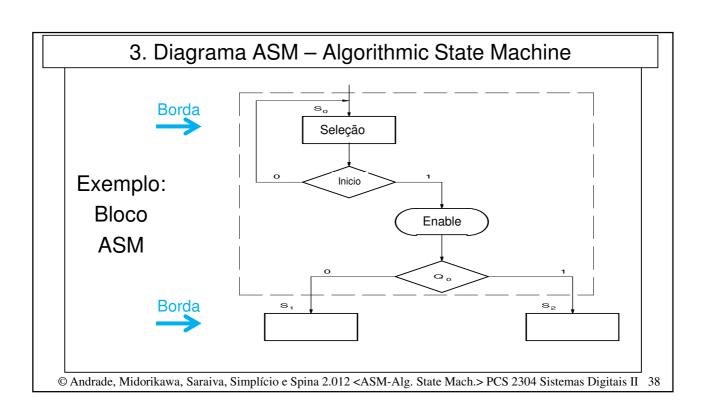- Bloco ASM Estrutura que consiste de um Bloco de Estado e uma rede de Blocos de Decisão, Blocos de Saída Condicional e Blocos de Junção:
  - Descreve a operação da Máquina de Estados durante um estado de tempo;
  - Representa o estado atual, as saídas do estado, as saídas condicionais e o próximo estado.



- **Diagrama ASM** Consiste em um ou mais **blocos ASM** interconectados, através de ligações:
  - Descreve a operação da Máquina de Estados durante todos os estados de tempo discreto;
  - Representa o estado atual, as saídas do estado, as saídas condicionais e o próximo estado para todos os estados da máquina ASM.

© Andrade, Midorikawa, Saraiva, Simplício e Spina 2.012 < ASM-Alg. State Mach. > PCS 2304 Sistemas Digitais II 39

#### 3. Diagrama ASM – Algorithmic State Machine


Cada símbolo é mapeado em hardware:


- Bloco de Estado: Flip-Flop


Bloco de Decisão: AND e NOT


Bloco de Junção: OR

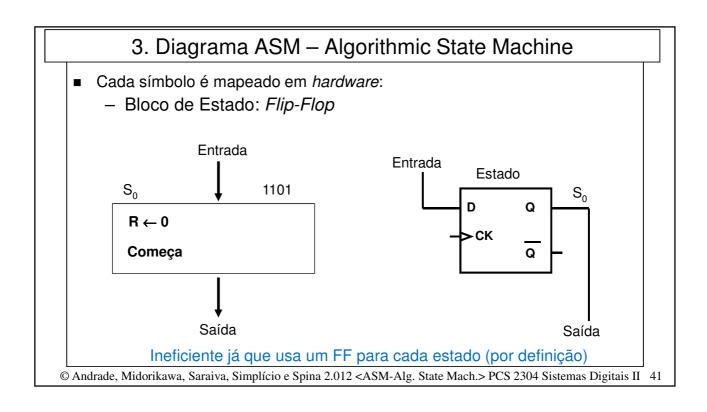Bloco de Saída Condicional: AND
 (obs: quando são vários Blocos de Saída Condicional que influenciam o valor da mesma variável, estes devem ser "somados" com uma porta OR).




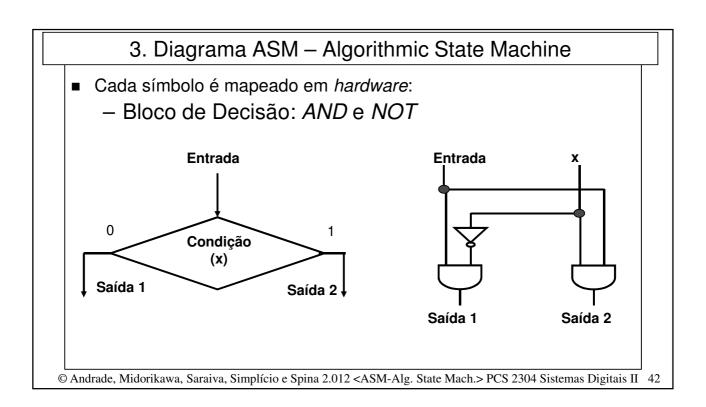

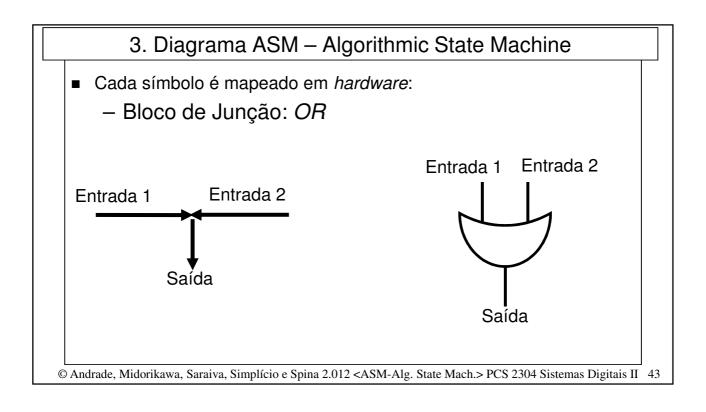

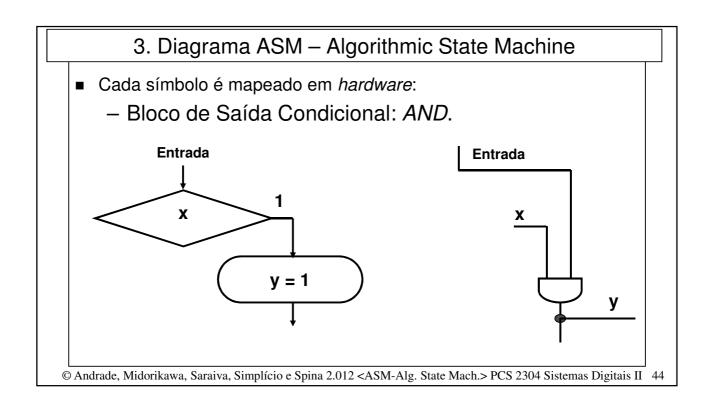

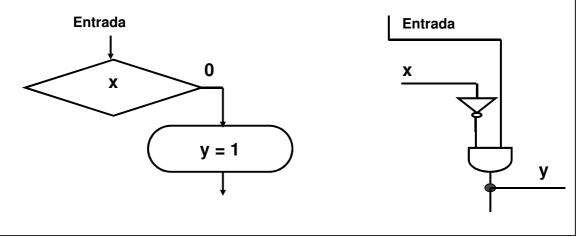
- Cada símbolo é mapeado em *hardware*:
  - Bloco de Saída Condicional: NOT&AND.




© Andrade, Midorikawa, Saraiva, Simplício e Spina 2.012 < ASM-Alg. State Mach. > PCS 2304 Sistemas Digitais II 45

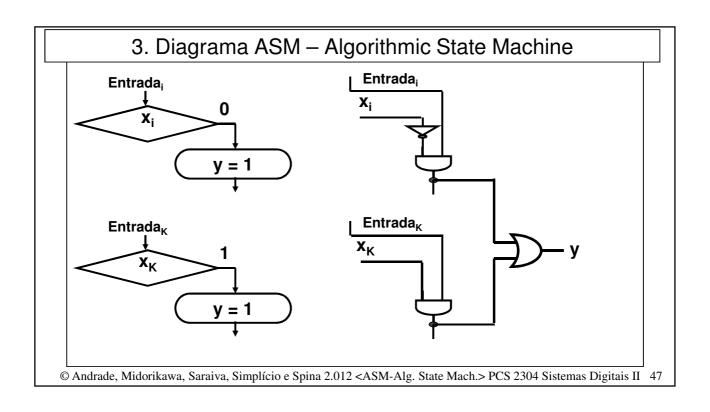
#### 3. Diagrama ASM – Algorithmic State Machine


- Cada símbolo é mapeado em hardware:
  - Bloco de Saída Condicional:
  - Quando são vários Blocos de Saída Condicional que influenciam o valor da mesma variável, estes devem ser "somados" com uma porta *OR* (aplicação de um Bloco de Junção).




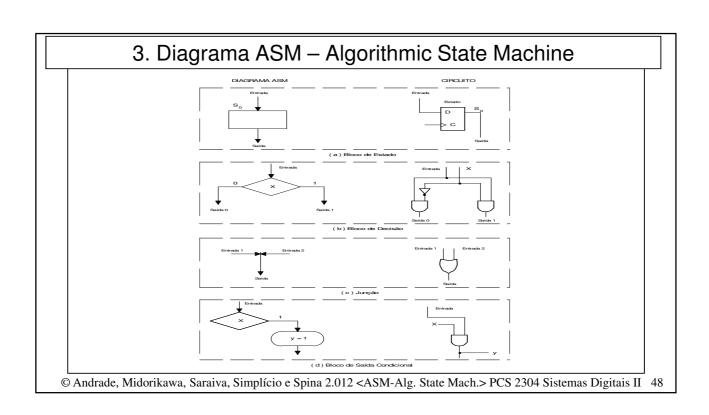


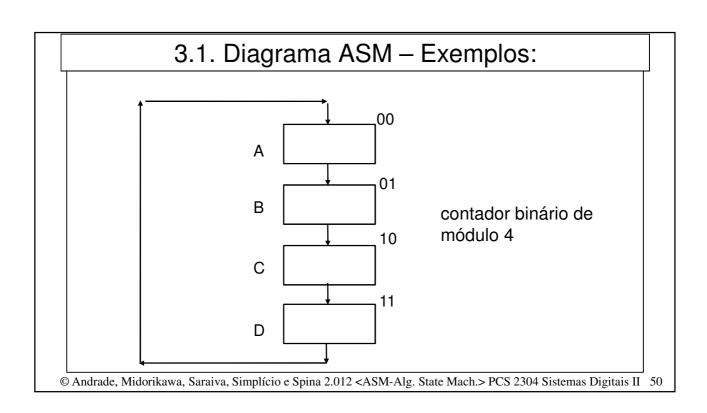
- Restrições dos diagramas ASM:
  - Não pode haver dois "Próximos Estados" possíveis para um único Estado do qual se parte, isto é, uma máquina de estados não pode estar em dois estados simultaneamente;
  - Blocos de Condição devem apontar para estados.



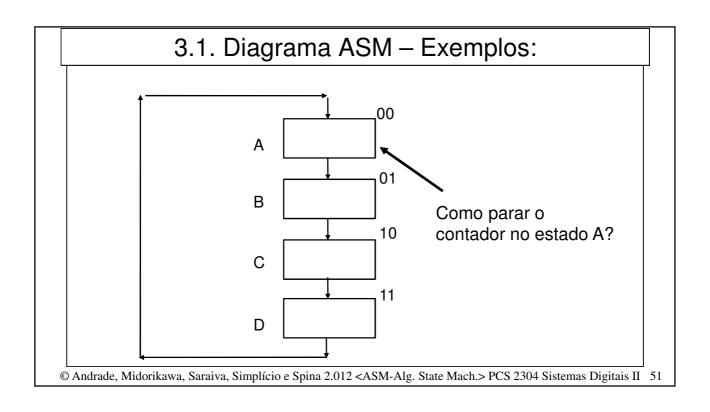

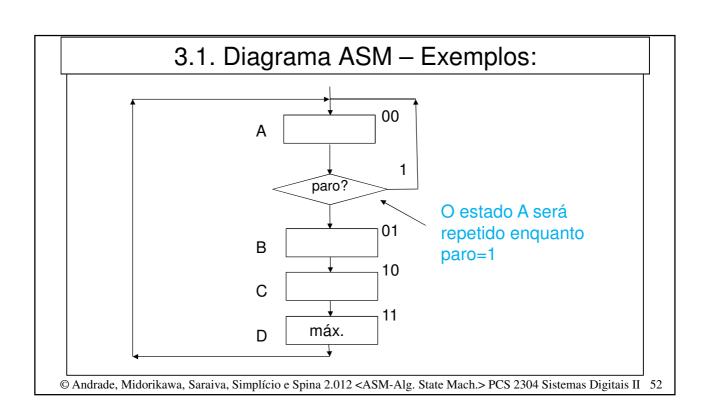

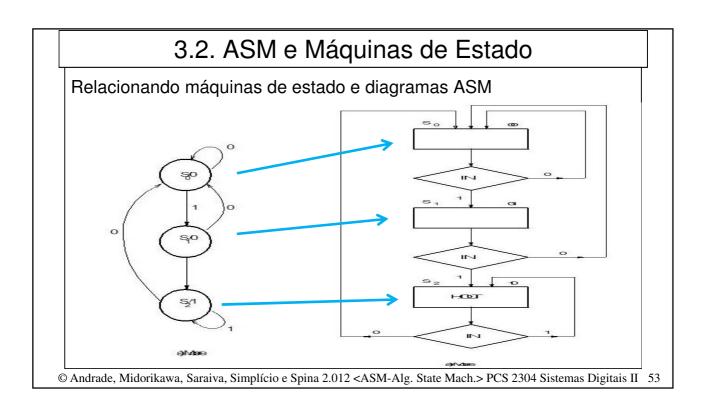

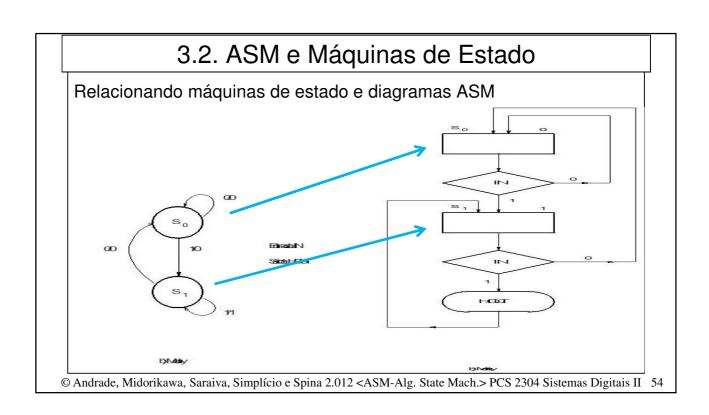

# 3.3. ASM - Mais exemplos de aplicação

- Outros exemplos de aplicações dos diagramas ASM:
  - Unidade de controle de um processador;
  - Multiplicador binário;
  - Contador de 1's.

© Andrade, Midorikawa, Saraiva, Simplício e Spina 2.012 < ASM-Alg. State Mach. > PCS 2304 Sistemas Digitais II 55

#### Livro Texto

■Wakerly, J.F.; *Digital Design – Principles & Practices;* 4th Edition, ISBN: 0-13-186389-4, Pearson & Prentice-Hall, Upper Saddle, River, New Jersey, 07458, 2006.

## Lição de Casa

- Leitura Obrigatória:
  - Página 664 do Livro Texto e demais referências a ASM.
- Exercícios Obrigatórios:
  - Lista de Exercícios do tema.

© Andrade, Midorikawa, Saraiva, Simplício e Spina 2.012 < ASM-Alg. State Mach. > PCS 2304 Sistemas Digitais II 57

#### Bibliografia Adicional Deste Assunto

■ Clare, Christopher R.; *Designing Logic Systems using State Machines*; McGraw-Hill, 1973.