

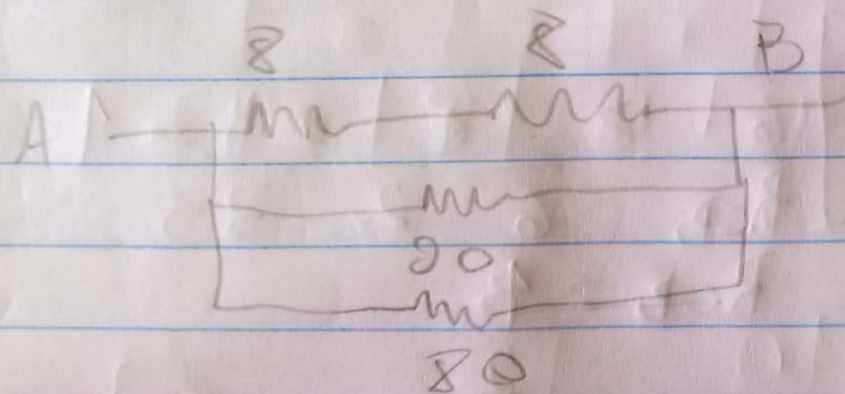


①

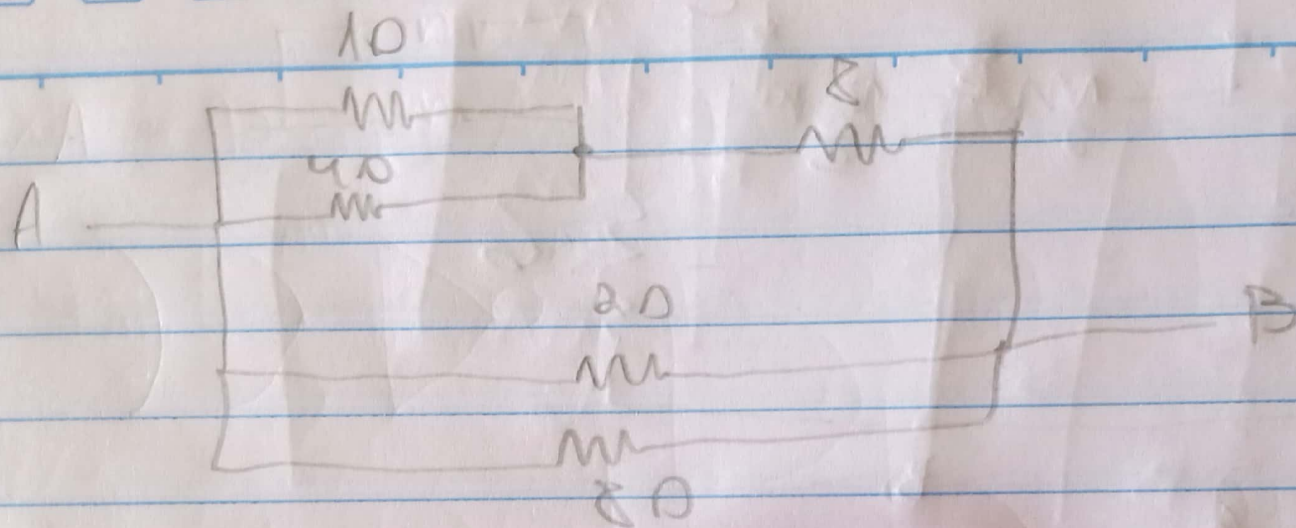


→


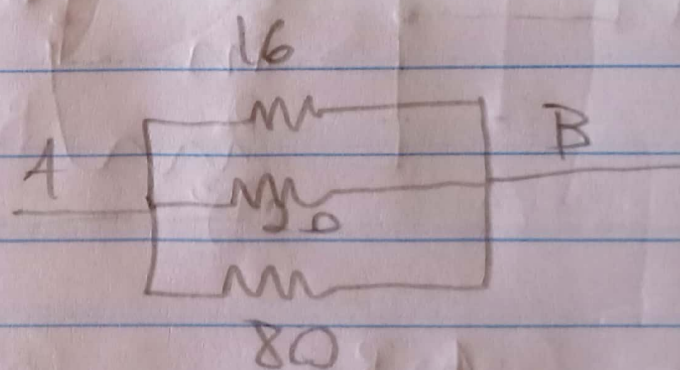


$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{16} + \frac{1}{20} + \frac{1}{80} \Rightarrow \frac{1}{R_{eq}} = \frac{10}{80} \Rightarrow R_{eq} = 8 \Omega$$


2

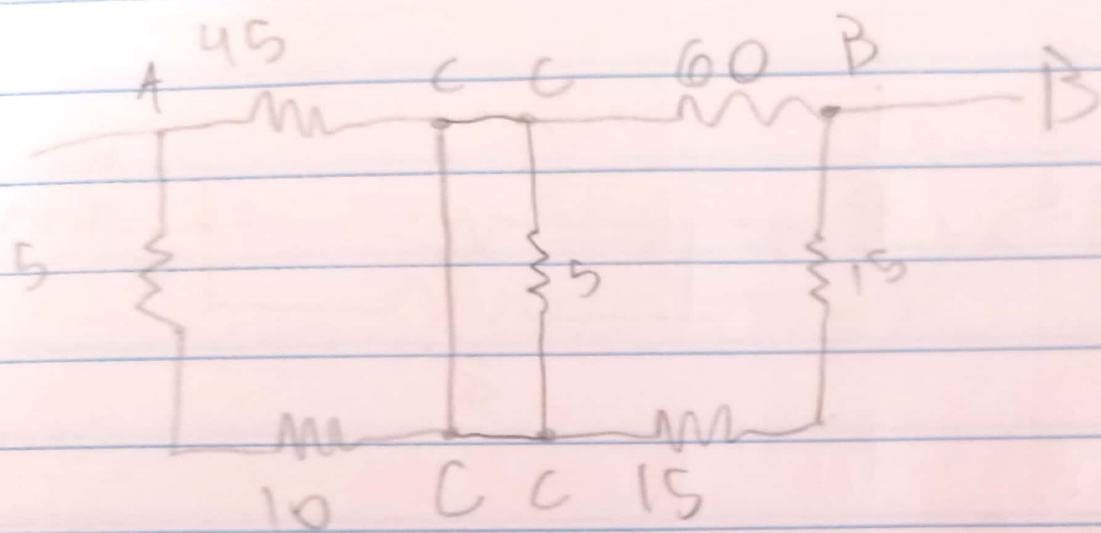

$$R_{eq} = 31,25 \Omega$$

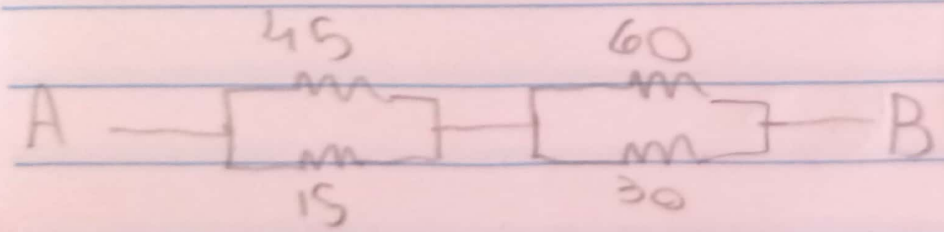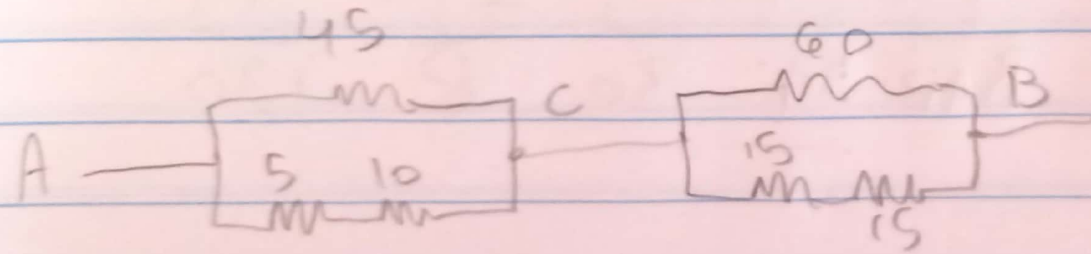
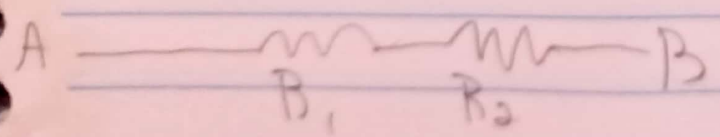
$$\frac{1}{R_1} = \frac{1}{45} + \frac{1}{15} \Rightarrow \frac{1}{R_1} = \frac{4}{45} \Rightarrow R_1 = 11,25$$





$$\frac{1}{R_2} = \frac{1}{60} + \frac{1}{30} = \frac{1}{20} \Rightarrow R_2 = 20$$

$$R_{eq} = R_1 + R_2$$


$$R_{eq} = 31,25 \Omega$$

3

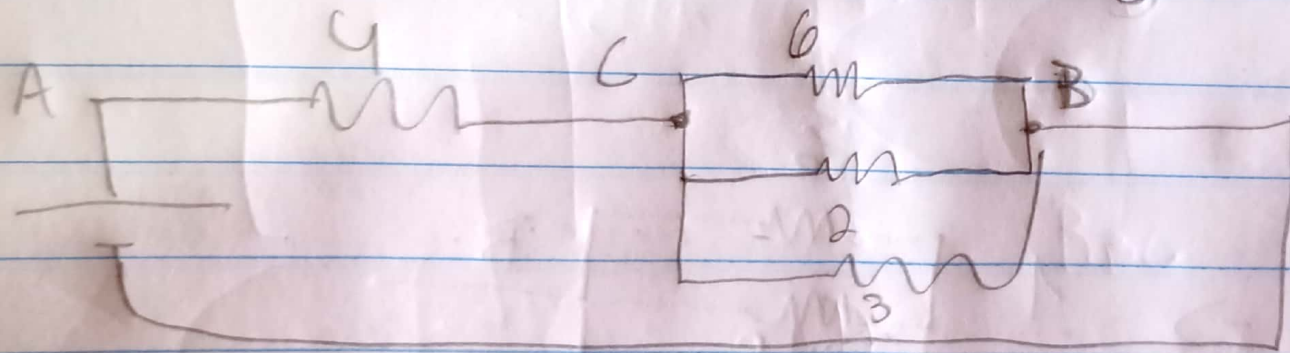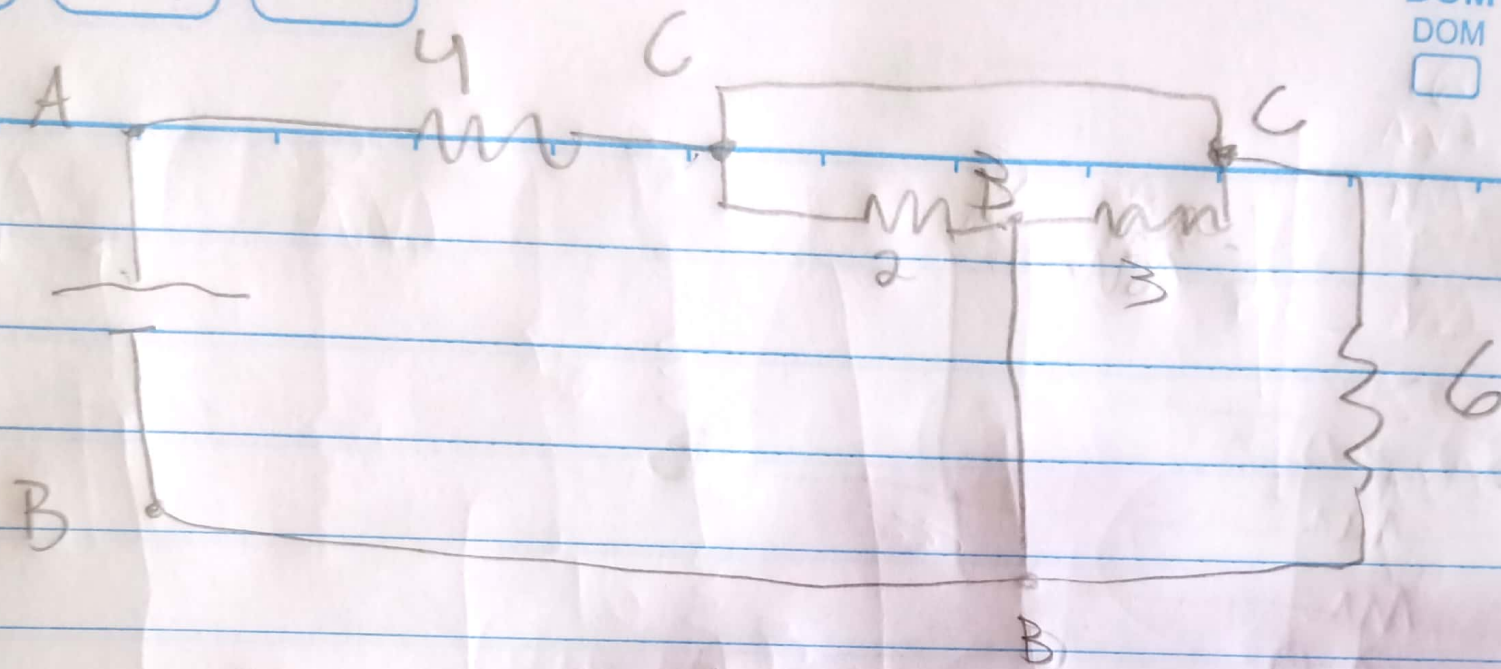




$$\frac{1}{R_{CB}} = \frac{1}{6} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = 1$$

$$R_{CB} = 1$$

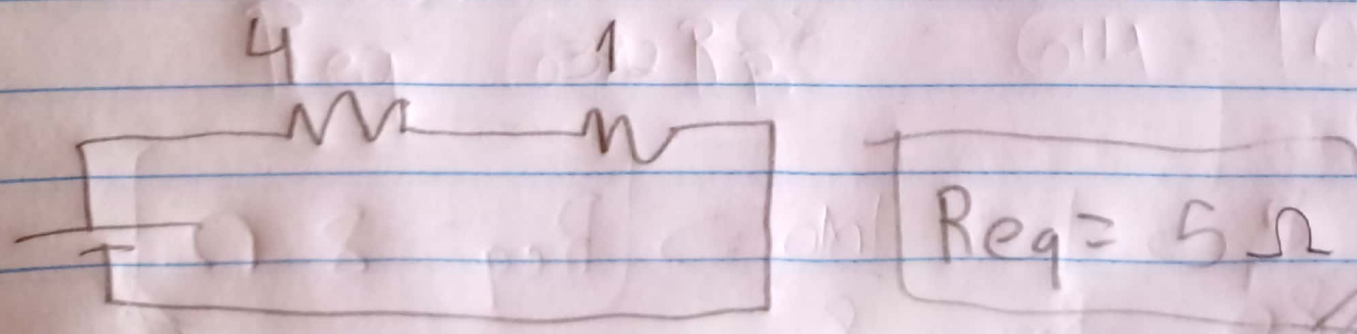

$$R_{eq} = 5 \Omega$$

4

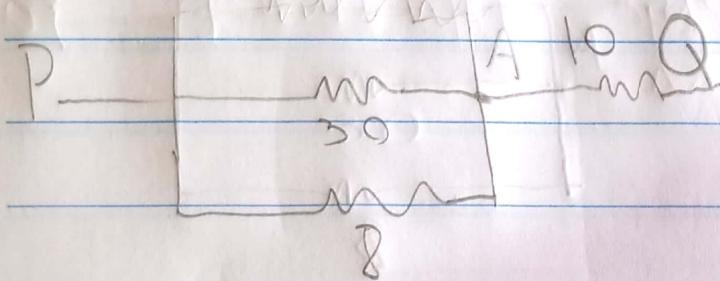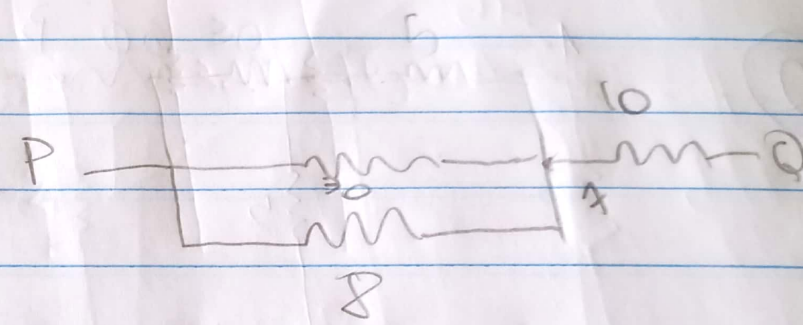
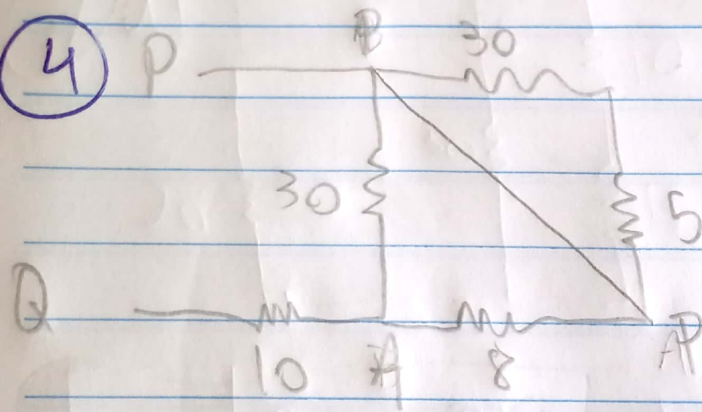


$$\frac{1}{R_{AP}} = \frac{1}{30} + \frac{1}{8} = \frac{19}{120}$$

$$R_{eq} = R_{AP} + 10 = 10 + \frac{120}{19} \approx 16,3$$


$$R_{eq} \approx 16,3 \, \Omega$$

5

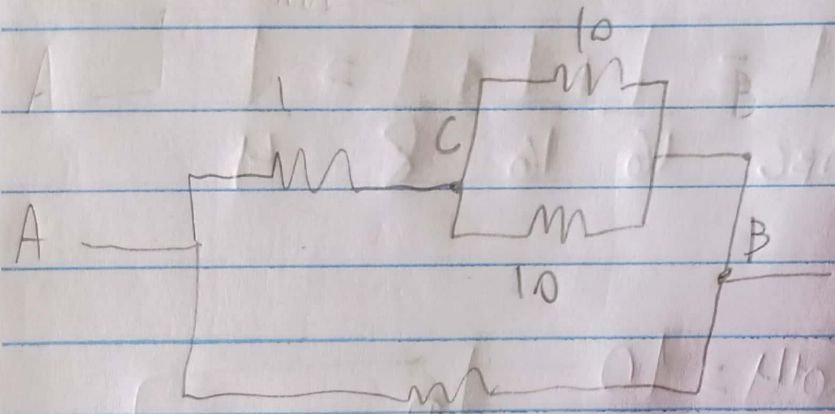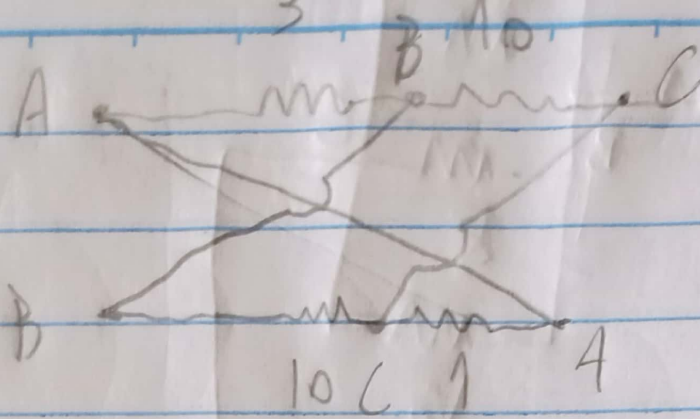


$$\frac{1}{R_{CB}} = \frac{1}{10} + \frac{1}{10} = \frac{1}{5}$$

$$R_{CB} = 5$$

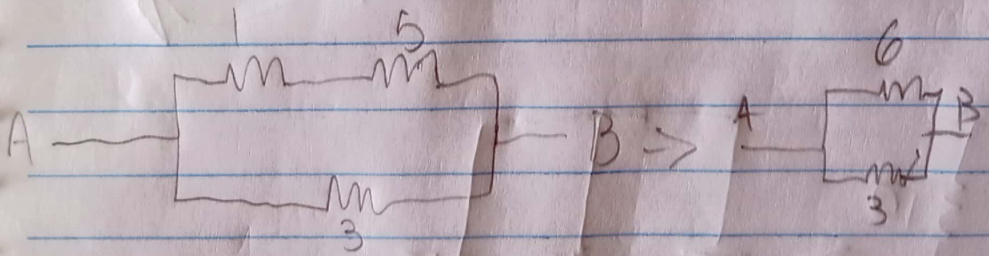

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$$


$R_{eq} = 2 \Omega$

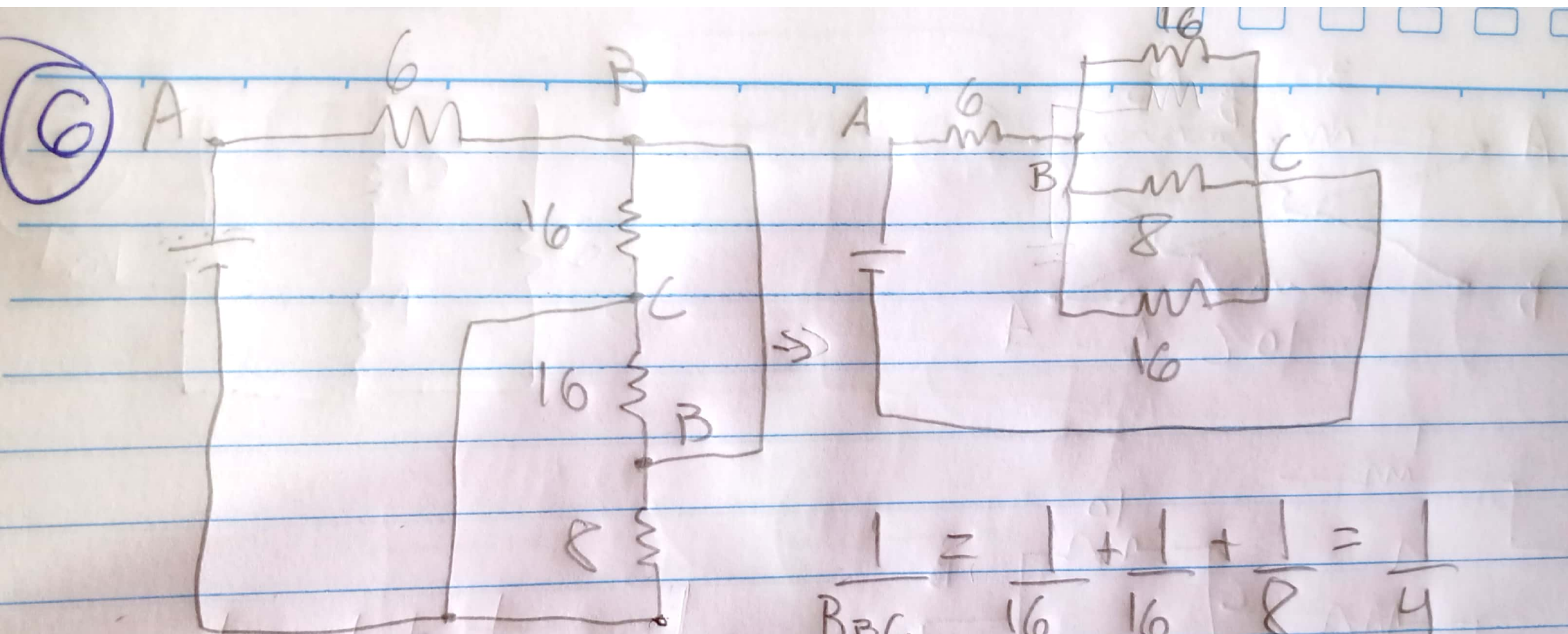



$$R_{eq} = 6 + R_{BC} = 6 + 4 = 10$$

$$R_{eq} = 10 \Omega$$

(7a)

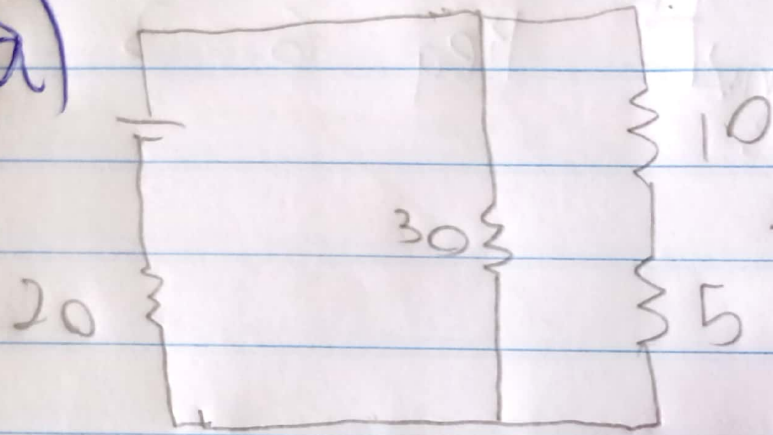

→

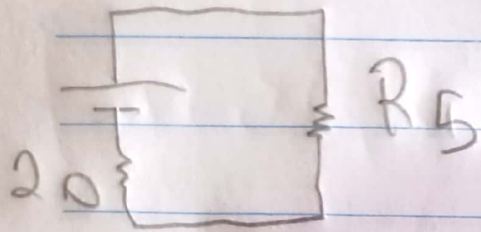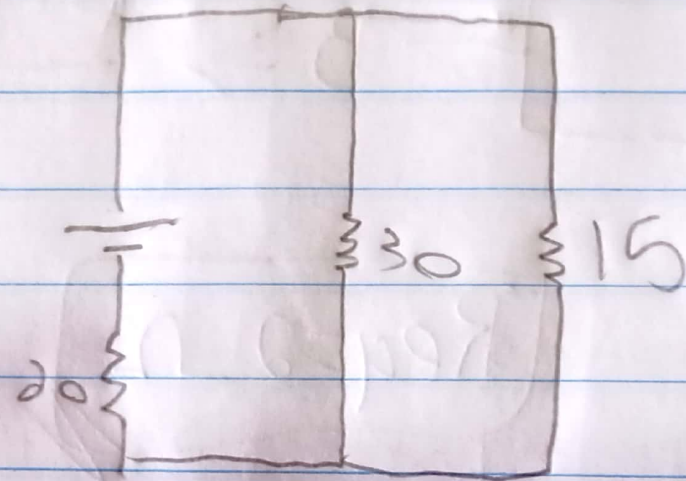

$$R_5 = \frac{30 \cdot 15}{30 + 15} = 10 \quad R_{eq} = R_5 + 20$$

$$R_{eq} = 30 \, \Omega$$

b)	Resistor	Corrente	Tensão	Potência
	R_1	3 A	60 V	180 W
	R_2	1 A	30 V	30 W
	R_3	2 A	20 V	40 W
	R_4	2 A	10 V	20 W
	Potência consumida			270 W
	Potência fornecida $i_1 = 3 A$			270 W

$$U_{total} = R_{eq} \cdot i_{total} \Rightarrow i_{total} = 90 / 30 = 3 A$$

$$i_1 = i_{total} = 3 A \quad U_1 = R_1 \cdot i_1 = 20 \cdot 3 = 60 V$$

Como R_1 está em série com os outros R ,
 $U = U_1 + U_{paralelo} \Rightarrow U_{paralelo} = 30$, dessa forma
 $U_2 = 30 V$.

$$U_2 = R_2 \cdot i_2 \Rightarrow i_2 = \frac{30}{30} = 1 A$$

Por estarem em paralelo $i_{total} = i_2 + i_{3,4}$ Dessa forma $i_{3,4} = 2A$

$$U_3 = R_3 i_3 = 20V \quad U_4 = R_4 i_4 = 10V$$

$$P_1 = i_1 U_1 = 180W \quad P_2 = i_2 U_2 = 30W \quad P_3 = i_3 U_3 = 40W$$

$$P_4 = i_4 U_4 = 20W \quad P_{consumida} = P_1 + P_2 + P_3 + P_4 = 270W$$

$$P_{fornecida} = U_{total} i_{total} = 270W$$

c) São iguais.