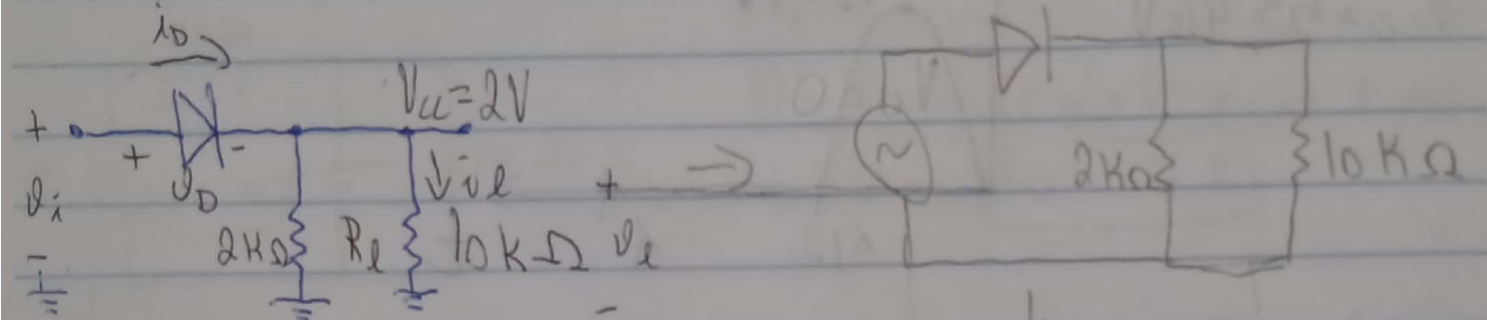



24) Considerando o diodo ideal esboce v_i , v_D , v_e , i_D e i_e para o circuito abaixo. A entrada é senoidal com $f=60\text{ Hz}$. Determine o valor de pico da entrada valores máximo e mínimo de v_D e máximo de i_D .



$$V_{cc} = 0,318 V_p \Rightarrow V_p = \frac{2}{0,318} = 6,289 \text{ V}$$


$$i_{D\max} = \frac{V_p}{1,66\text{ k}\Omega} = 3,789 \text{ mA} \quad i_{e\max} = \frac{V_p}{10\text{ k}\Omega} = 0,629 \text{ mA}$$
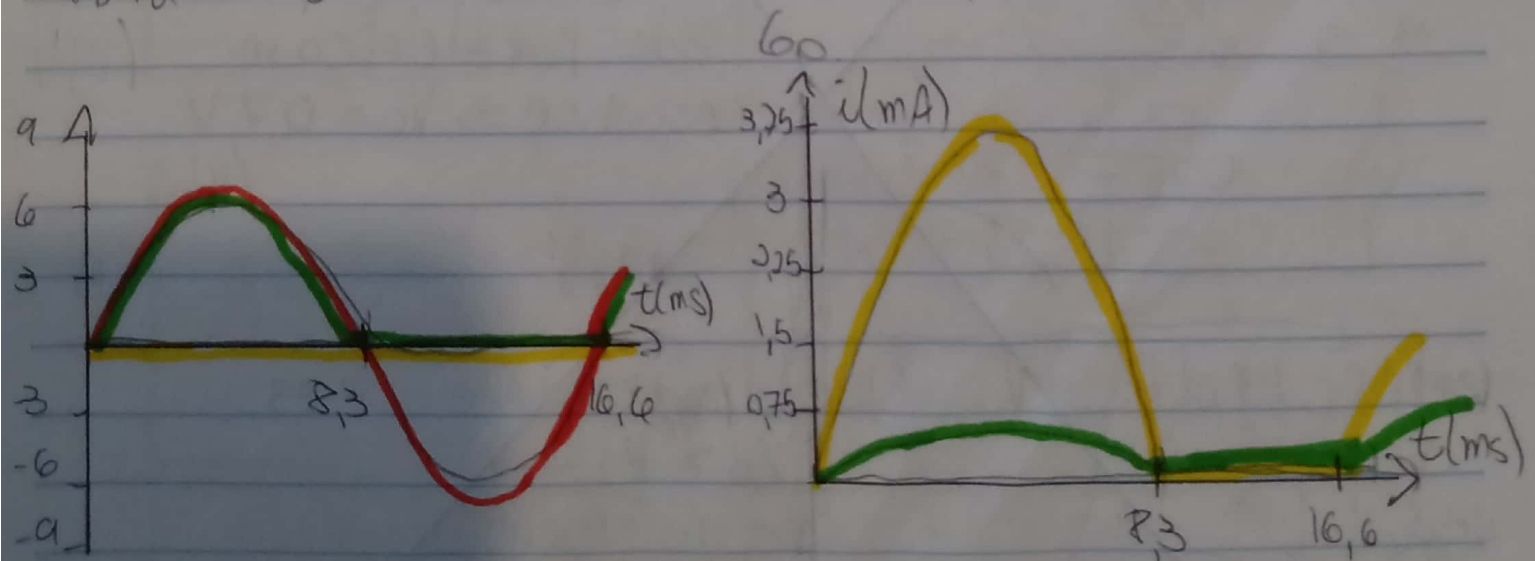
$$V_{D\max} = V_{D\min} = 0 \quad T = \frac{1}{f} = 16,666 \text{ ms}$$



Legenda: ■ v_i ■ v_D / i_D ■ v_e / i_e $V_p = 6,289 \text{ V}$ $i_{D\max} = 3,789 \text{ mA}$
 $V_{D\max} = V_{D\min} = 0$

25 Esboce V_o e determine V_{cc} .

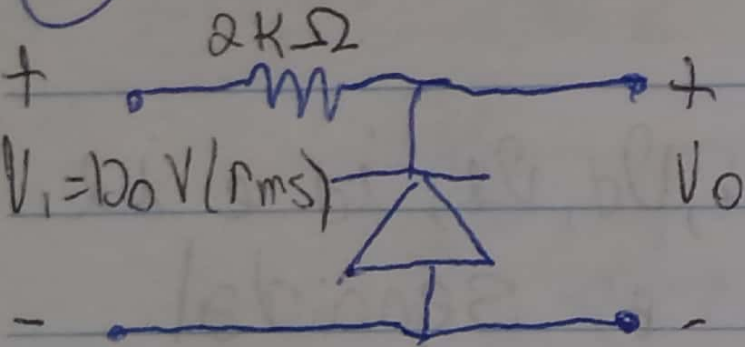


Diodo ideal $\Rightarrow V_o = 0 \text{ V}$



$$V_p = \sqrt{2} \cdot 120 \approx 169,7 \text{ V}$$

$$V_{cc} = 0,318 V_p = 53,96 \text{ V}$$


$$V_{cc} = 53,96 \text{ V}$$

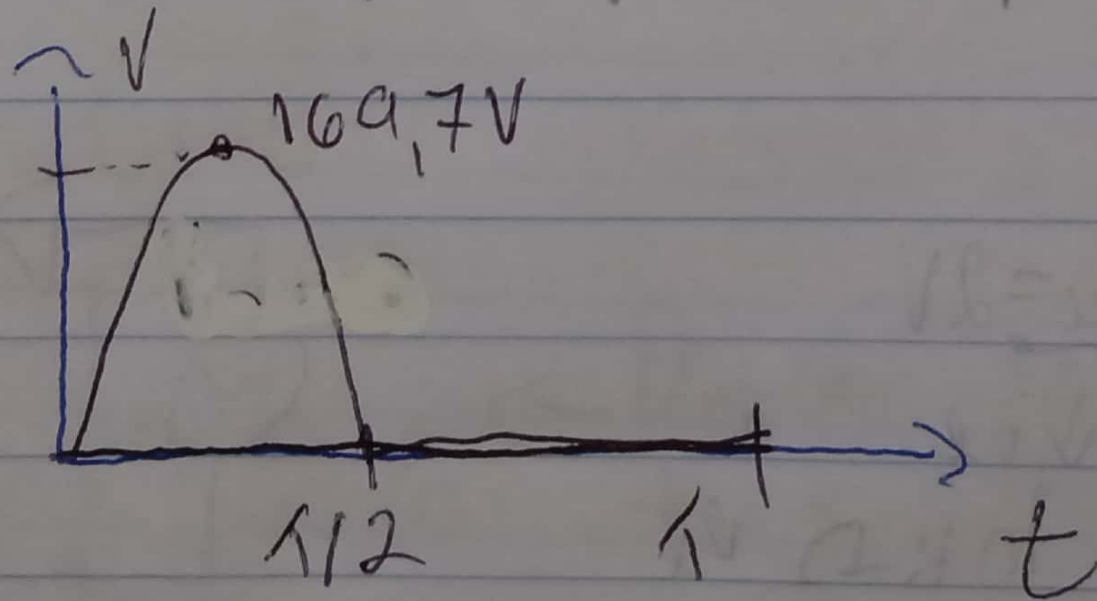

26) Esboce V_o e i_R

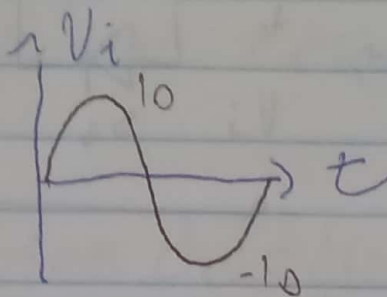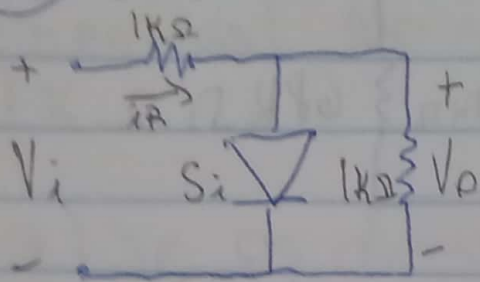


Semicírculo positivo:

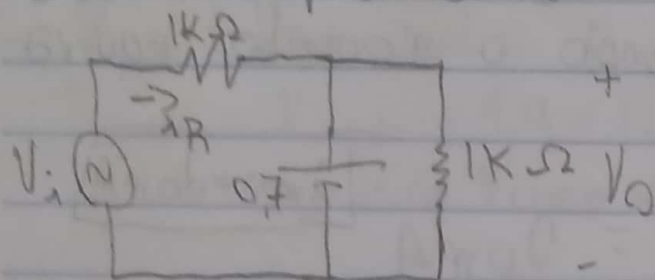

Diodo paralelo com resis
tor $\Rightarrow V_o = 0,7V$



$$LTK: -V_i + 1000i_R + 0,7 = 0 \Rightarrow i_R = \frac{V_i - 0,7}{1000}$$


Semicírculo negativo:

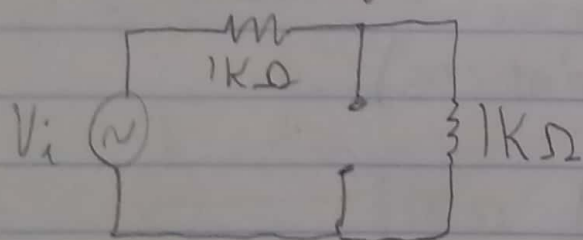

$$V_i = R_{eq} \cdot i_R \Rightarrow i_R = \frac{V_i}{2000}$$

$$V_o = 1000i_R = \frac{V_i}{2}$$

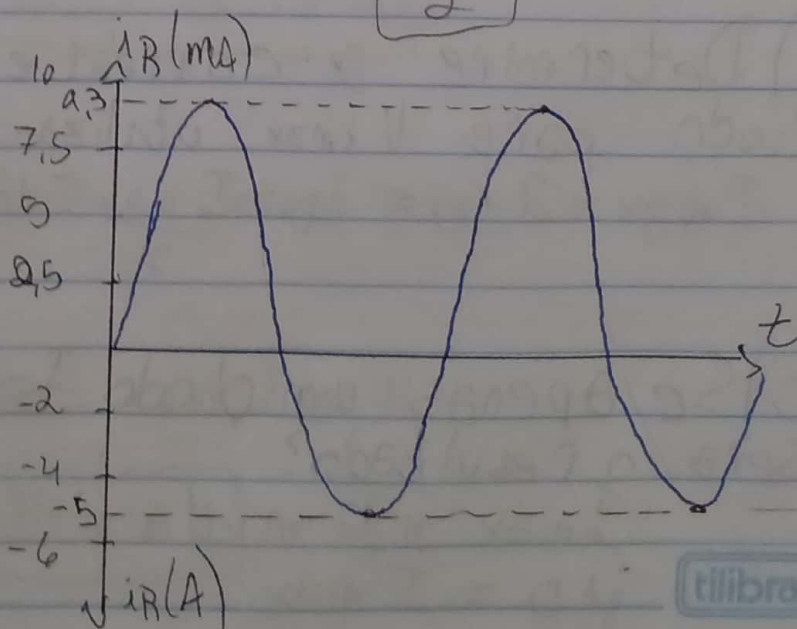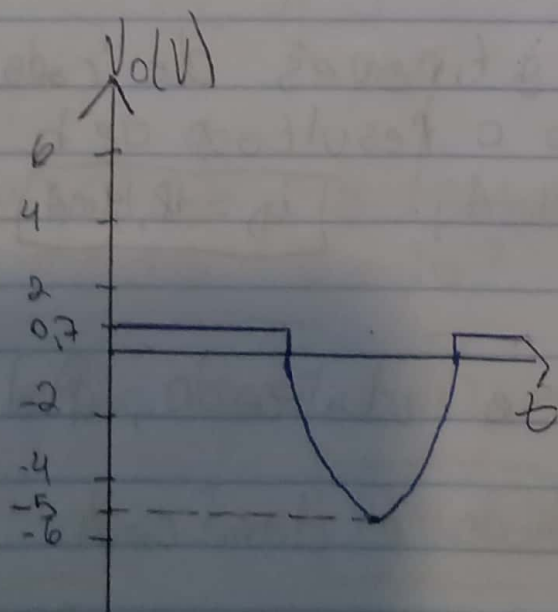

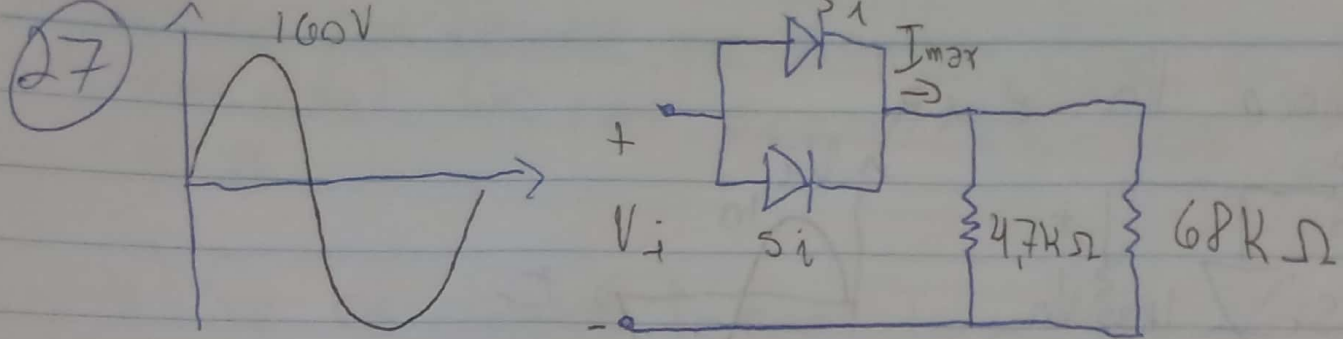

a) Dado $P_{\max} = 14 \text{ mW}$ para cada diodo determine a corrente máxima nominal de cada diodo utilizando o modelo equivalente aproximado.

$$P = V \cdot i \Rightarrow i = \frac{P}{V} = \frac{14 \cdot 10^{-3}}{0.7} = 20 \text{ mA}$$

$$i_{\max} = 20 \text{ mA}$$

b) Determine I_{\max} para os diodos em paralelo.

$$I_{\max} = 40 \text{ mA}$$

Paralelo \Rightarrow corrente divide igualmente (componentes idênticos).

$$I_{\max} = 2 i_{\max} = 40 \text{ mA}$$

c) Determine a corrente a través de cada diodo para V_{\max} utilizando o resultado de b.

$$I_{\max} = 2 i_D \Rightarrow i_D = \frac{I_{\max}}{2} = 18,4 \text{ mA}$$

$$i_D = 18,4 \text{ mA}$$

d) Se apenas um diodo fosse utilizado, qual será o resultado?

I_{\max} não muda diodo é danificado

$$i_D = I_{\max}$$

2) Um retificador em ponte com entrada senoidal 120 rms possui resistor de carga $1\text{ k}\Omega$

a) Se os diodos forem de silício, qual a tensão CC na carga?

$$V_{\text{máx}} = V_{\text{RMS}} \sqrt{2} = 169,7$$

$$V_{\text{omáx}} = V_{\text{máx}} - 1,4 = 168,3$$

$$V_{\text{CC}} = 0,636 V_{\text{omáx}} = 107\text{ V}$$


$$V_{\text{CC}} = 107\text{ V}$$

b) Determine a especificação PIV para cada diodo.

$$\text{PIV} \geq V_{\text{m}}$$

$$\text{PIV} \geq 169,7\text{ V}$$

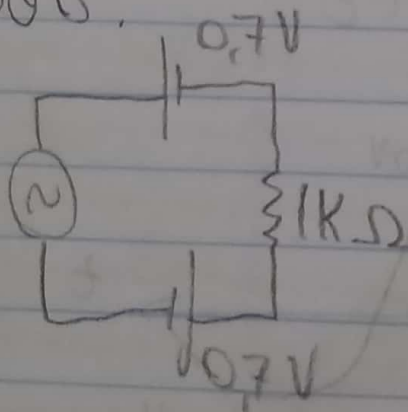d) Encontre a corrente máxima em cada diodo.



$$-169,7 + 0,7 + 1000 i_{\text{máx}} + 0,7 = 0$$

$$i_{\text{máx}} = \frac{168,3}{1000}$$




$$i_{\text{máx}} = 168,3\text{ mA}$$

e) Qual é a potência nominal exigida para cada diodo?

$$P_{\text{máx}} = V_D \cdot i_{\text{máx}} = 0,7 \cdot 168,3 = 117,81\text{ mW}$$

$$P = 117,81\text{ mW}$$

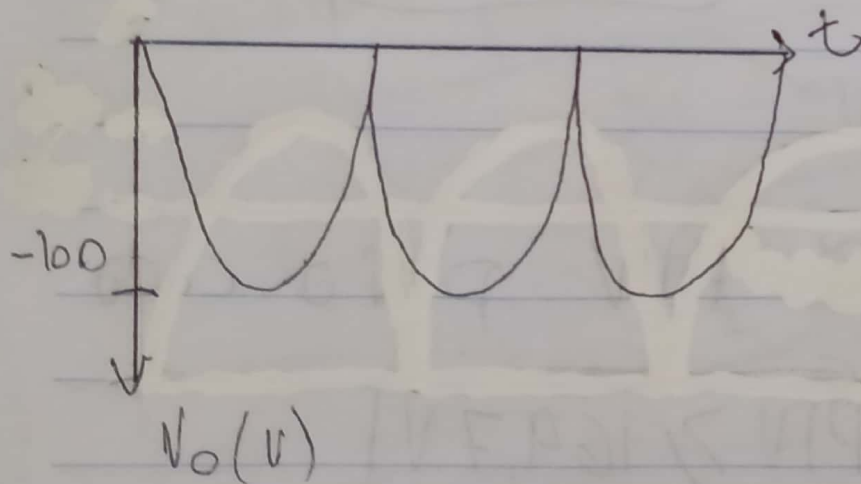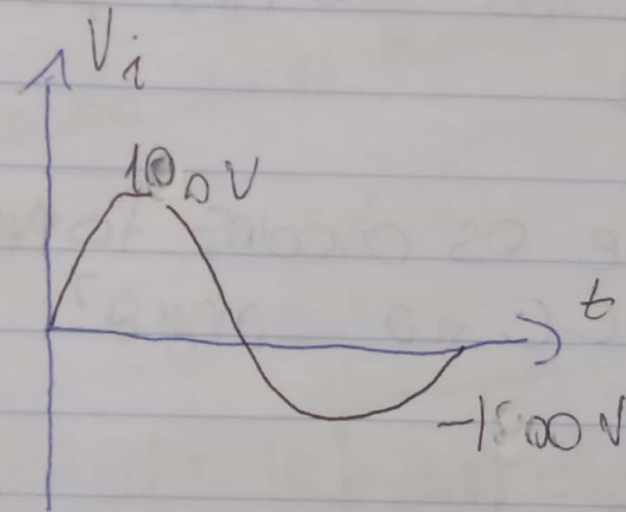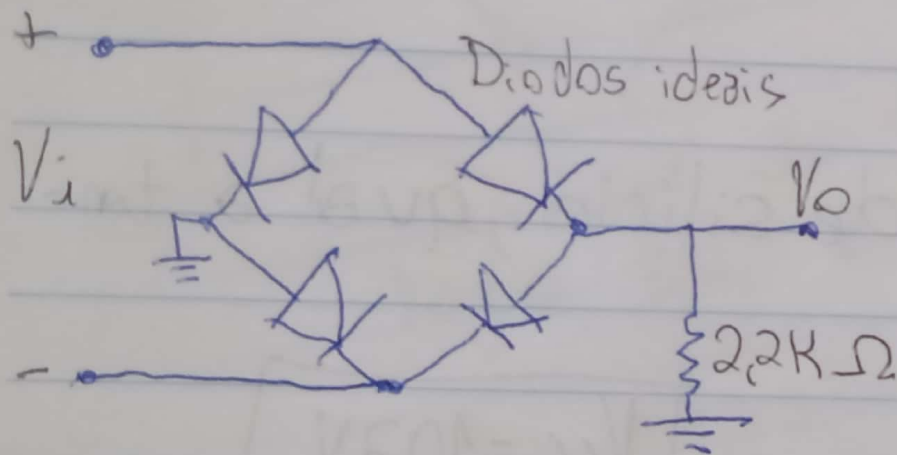20) Determine V_o e PIV para cada diodo e a corrente máxima.





$$V_m = 2.2 \cdot 10^3 \cdot i_m$$


$$i_m = \frac{100}{2.2 \cdot 10^3} = 45.45 \text{ mA}$$

PIV $\geq 100V$
 $i_m = 45.45 \text{ mA}$

30) Esboce V_o e calcule V_{cc} .

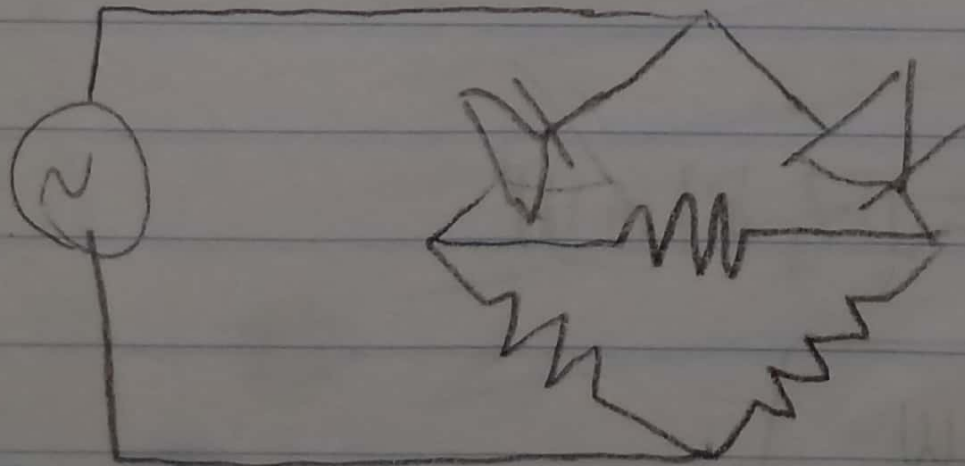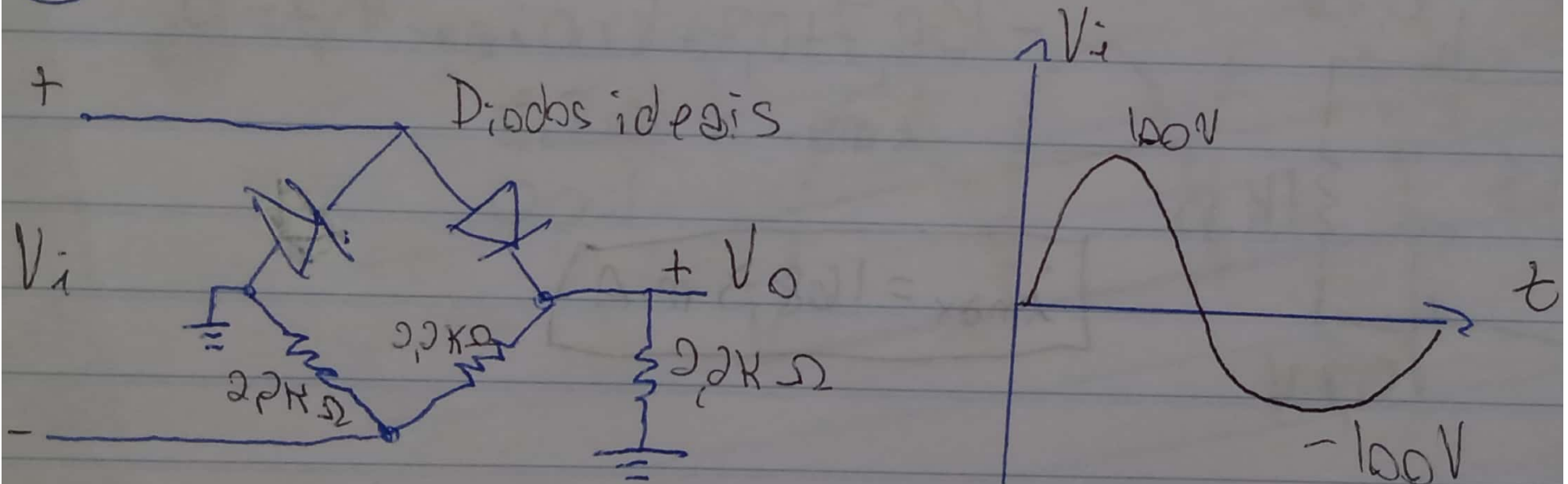


Semiciclo positivo:

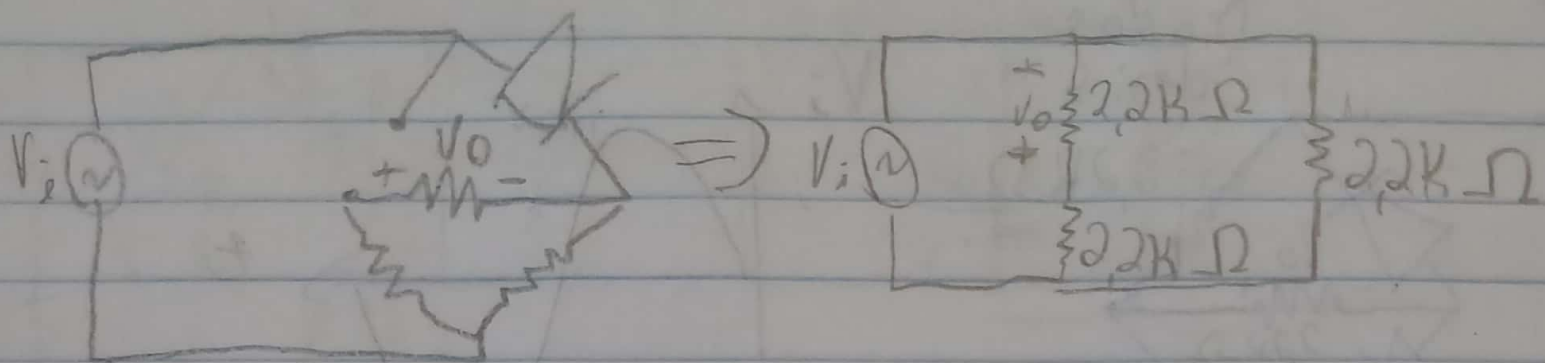


Divisor de tensão com $R_1 = R_2$,
logo $V_o = V_i / 2$

Semiciclo negativo:

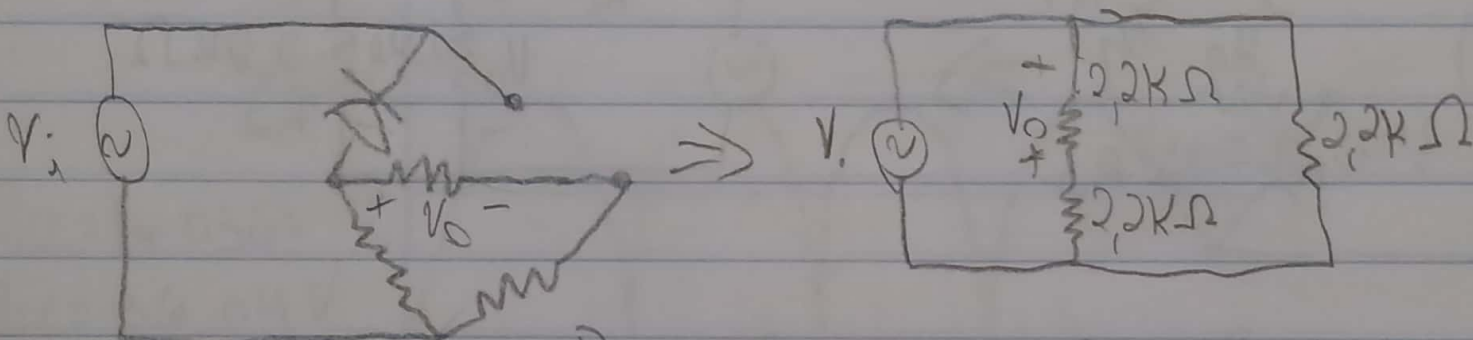


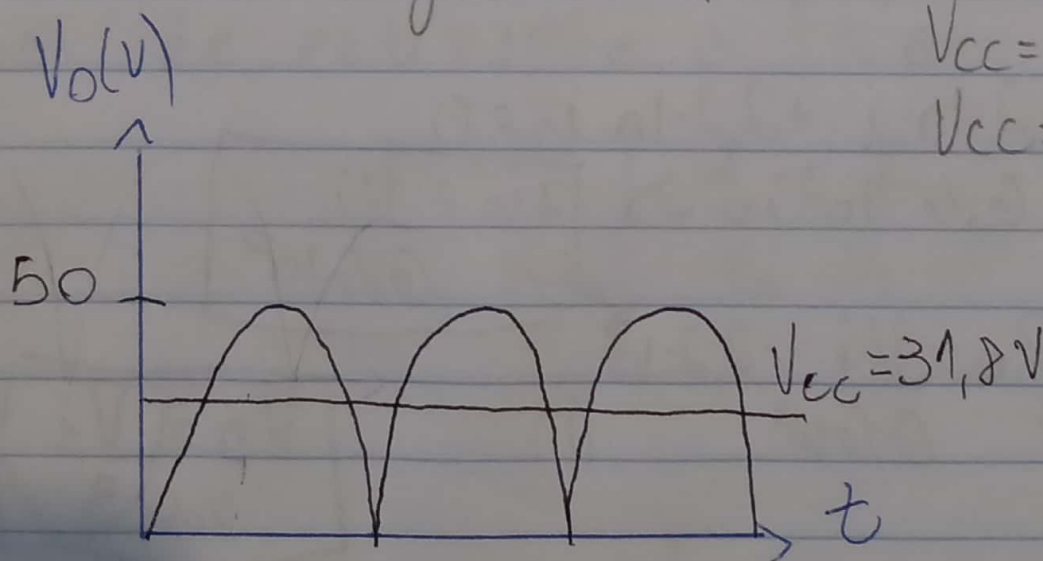
Divisor de tensão com $R_1 = R_2$,
logo $V_o = V_i / 2$





$$V_{cc} = 0,363 V_m$$

$$V_{cc} = 31,8 V$$

(31) Esboce V_o e determine V_{cc}

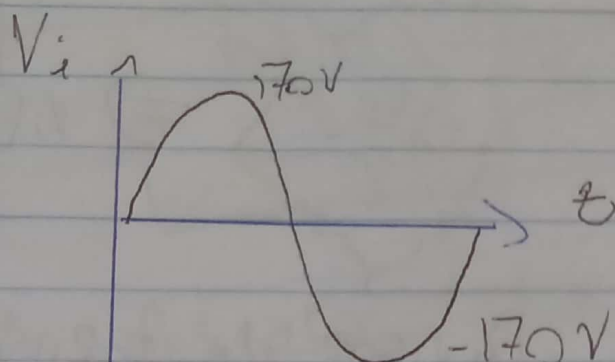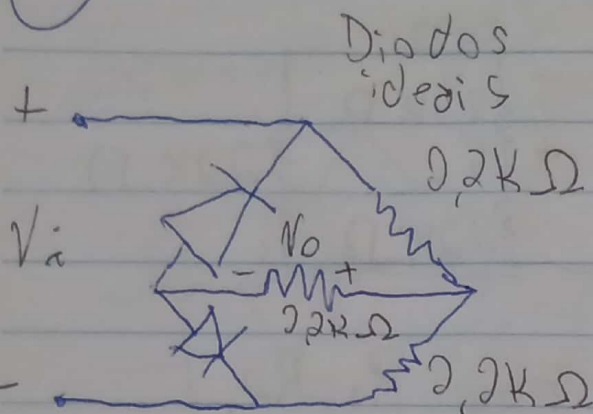

Semicíclo positivo

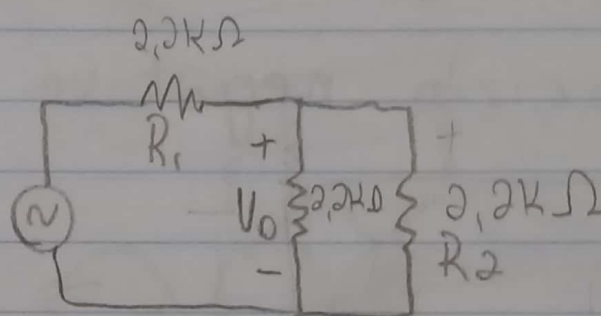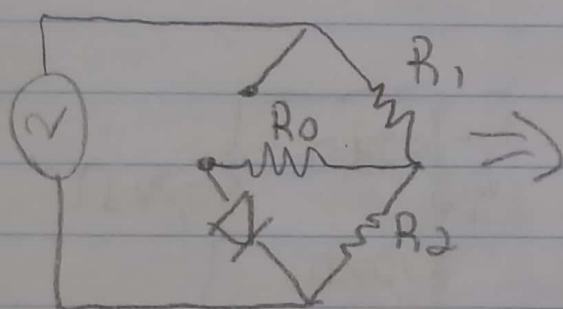

Como $R_0 = R_2$ e estão em paralelo, $i_0 = i_2$ e $i_0 = i_1/2$, aplicando LKT:

$$-V_i + 2,2 \cdot 10^3 i_1 + 2,2 \cdot 10^3 i_0 = 0$$



$$V_i = 6,6 \cdot 10^3 i_0 \Rightarrow$$

$$i_0 = \frac{V_i}{6,6 \cdot 10^3}$$


$$V_o = i_0 R_0 = \frac{V_i}{6,6 \cdot 10^3} \cdot 2,2 \cdot 10^3$$

$$V_o = \frac{V_i}{3}$$






Semiciclo negativo:

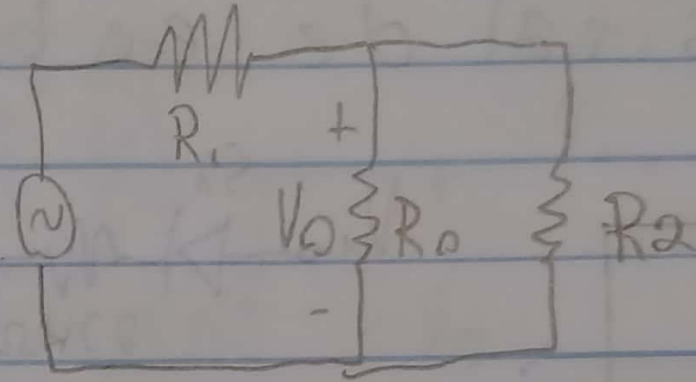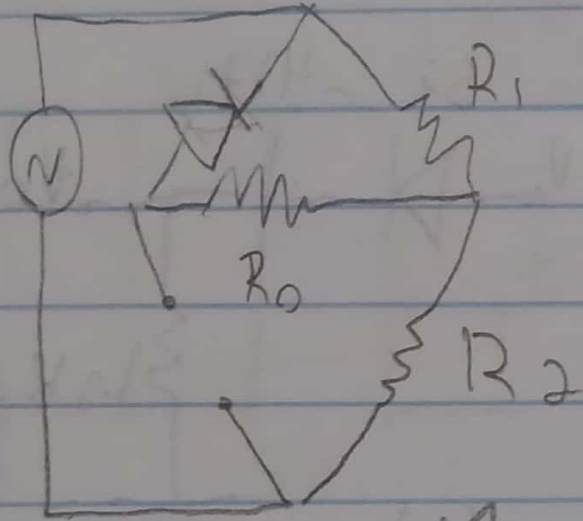



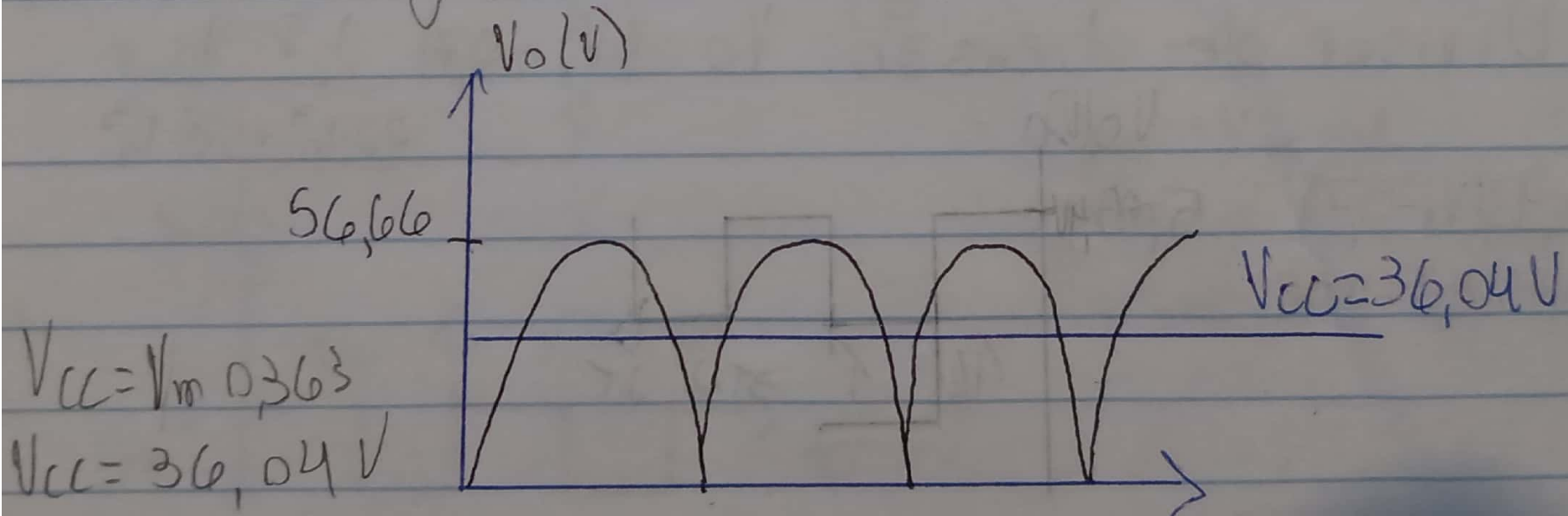
A simplificação torna o circuito idêntico ao do semiciclo positivo, logo $V_0 = V_i / 3$.



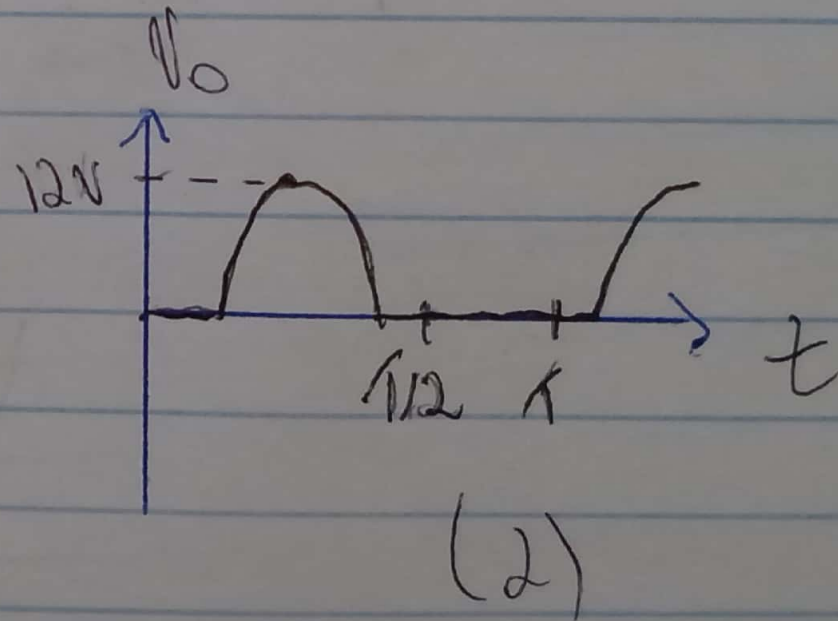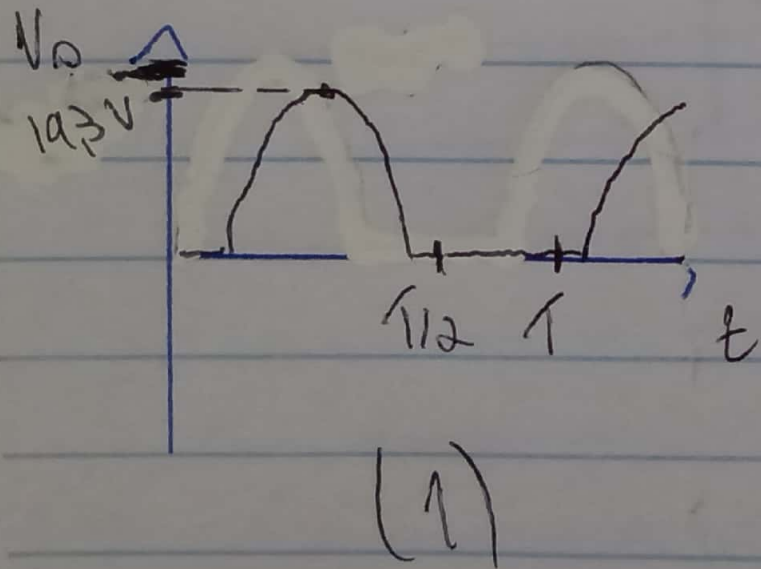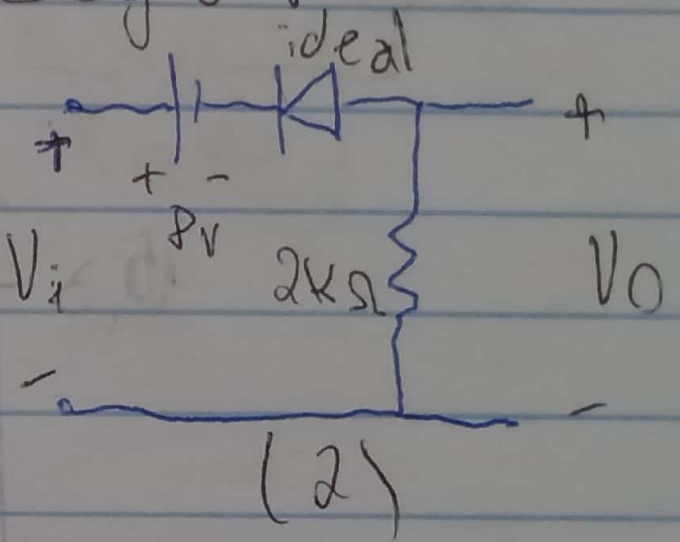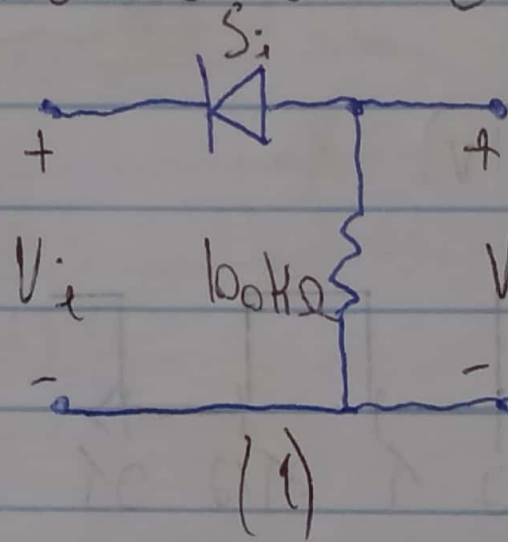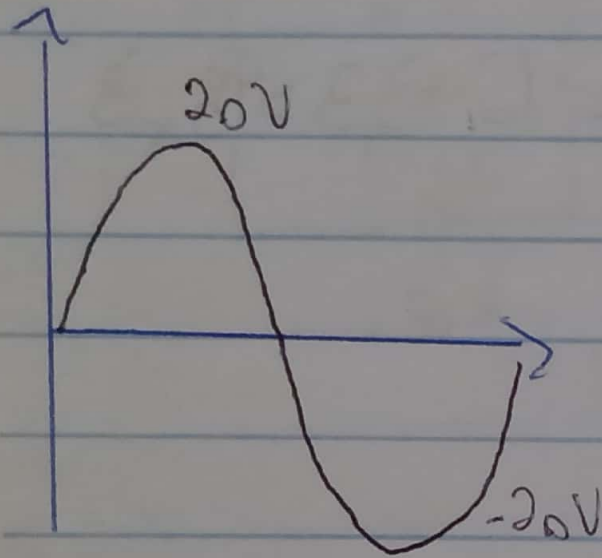
32) Determine V_o de cada circuito para o sinal de entrada a seguir.



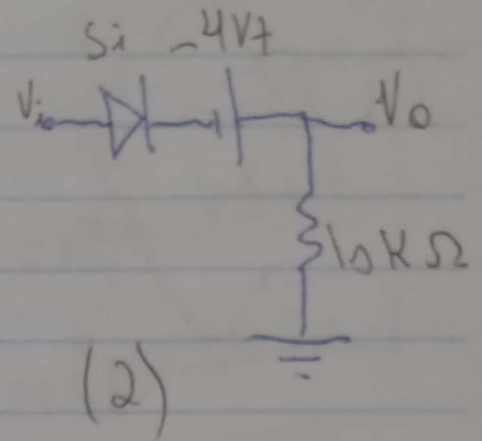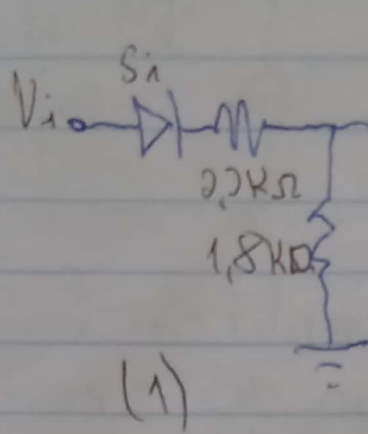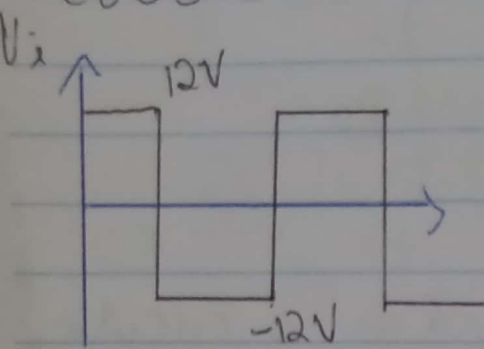
33) Determine V_o de cada circuito para cada o sinal de entrada.






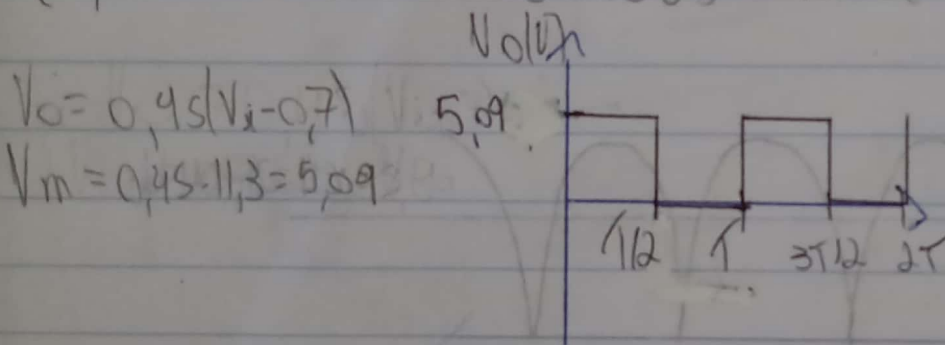
(1) Divisor de tensão: $V_o = (V_i - 0,7) \frac{1,8 \cdot 10^3}{2,2 \cdot 10^3 + 1,8 \cdot 10^3}$



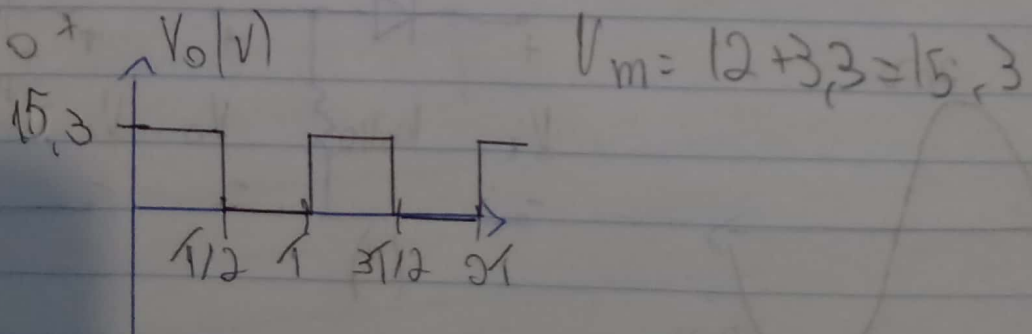(2) $-V_i + 0,7 - 4 + V_o = 0$
 $V_o = V_i + 3,3$



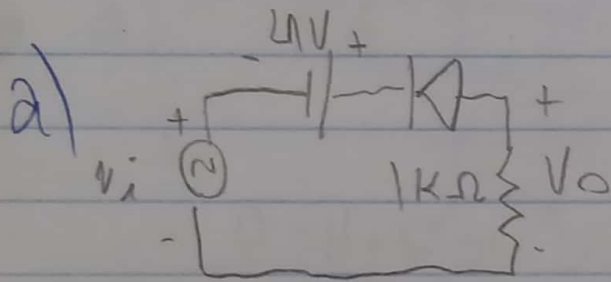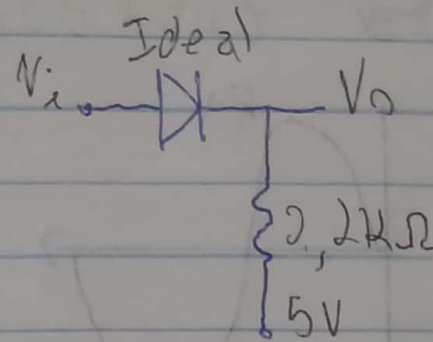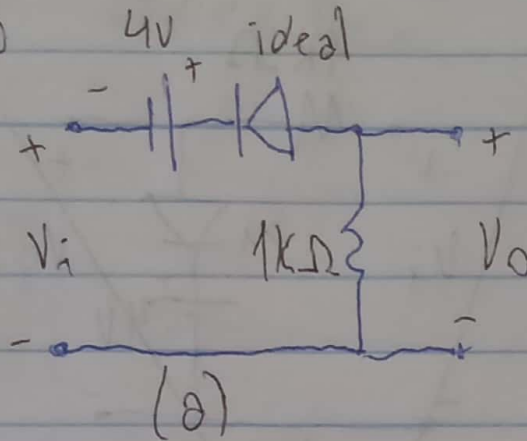
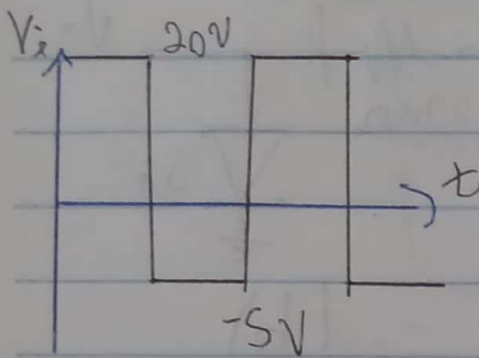
34) Determine V_o de cada circuito para o sinal dado



$$-V_i - 4 + V_o = 0$$

$$\underline{V_o = V_i + 4}$$


$$V_m = -5 + 4 = -1V$$

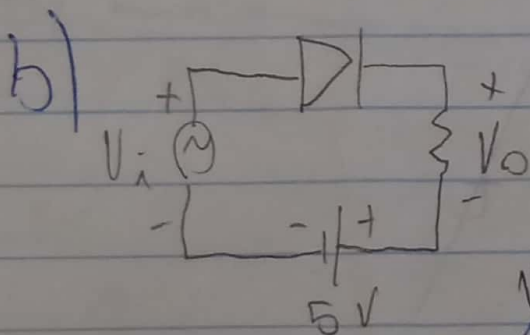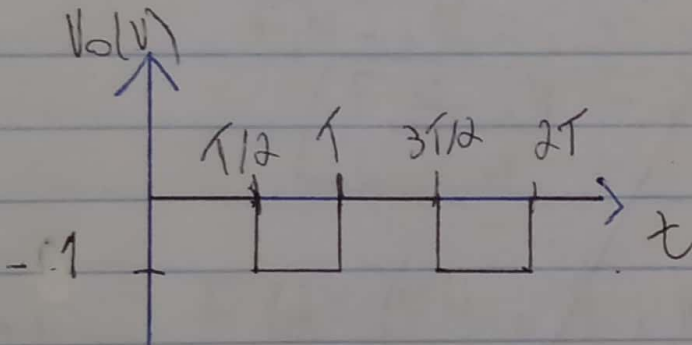



$$-V_i + V_o + 5 = 0$$

$$\underline{V_o = V_i - 5}$$

$$V_m = 20 - 5 = 15V$$

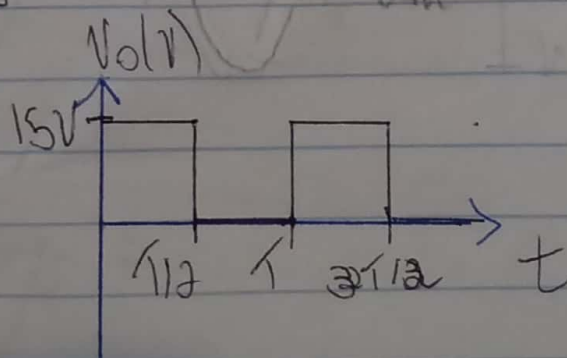


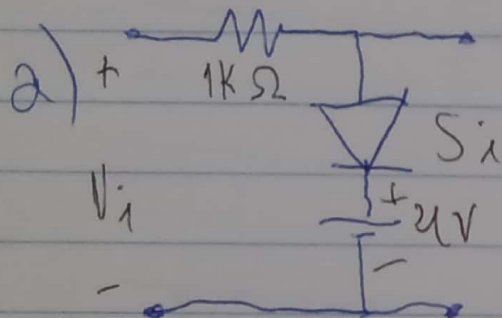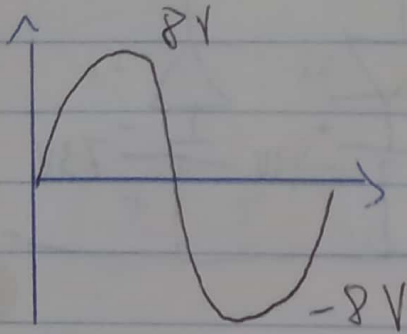35) Determine V_o para cada circuito para a entrada especificada.




$$-V_i + 1000i + 0,7 + 4 = 0 \Rightarrow 1000i = V_i - 4,7$$
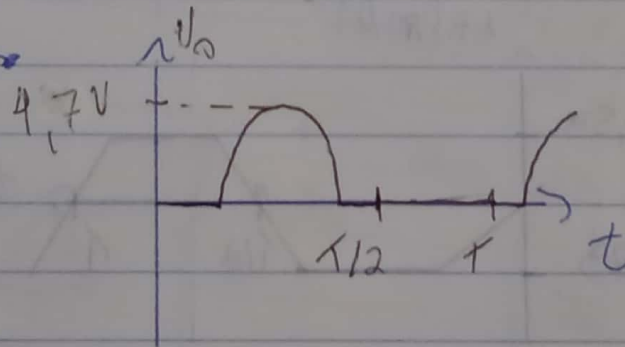
$$-V_i + 1000i + V_o = 0 \Rightarrow V_o = V_i - 1000i = 4,7$$



catado
em 4,7V

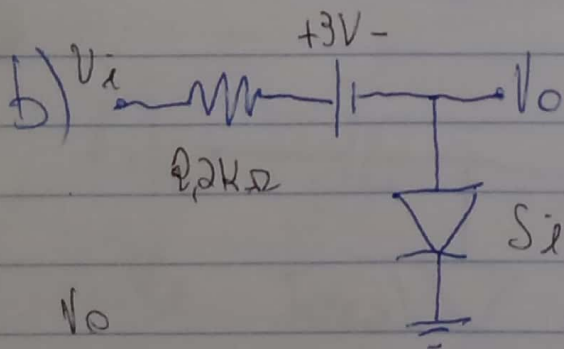


$$-V_i + 2000i + 3 = V_o \quad (5)$$





$$-V_i + 2000i + 3 + 0,7 = 0$$

$$2000i = V_i - 3,7 \rightarrow \text{corte}$$



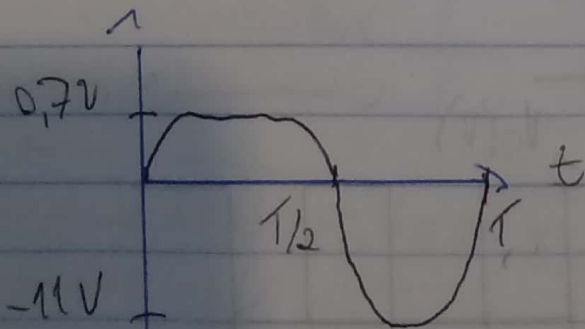
$$V_o = -V_i + V_i - 3,7 + 3 = 0,7 \text{ em } +0,7$$




30) Esboce i_R e V_o

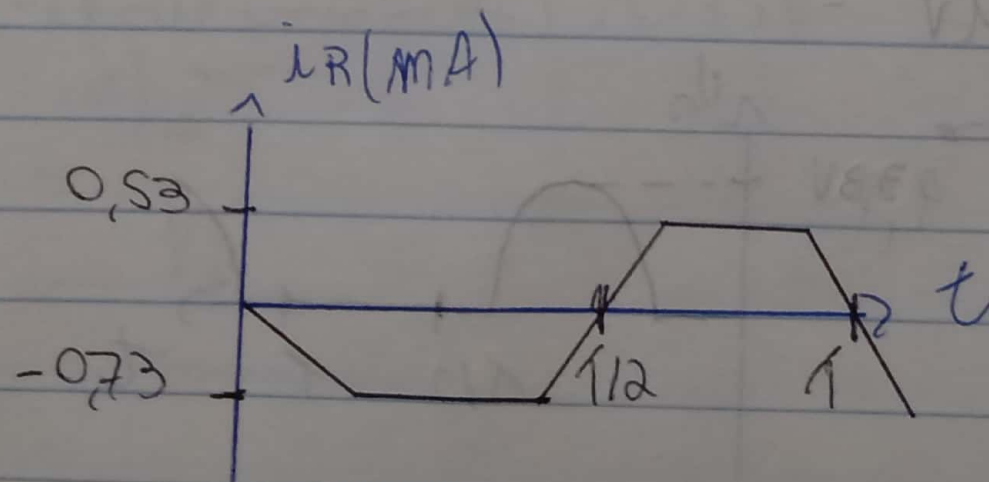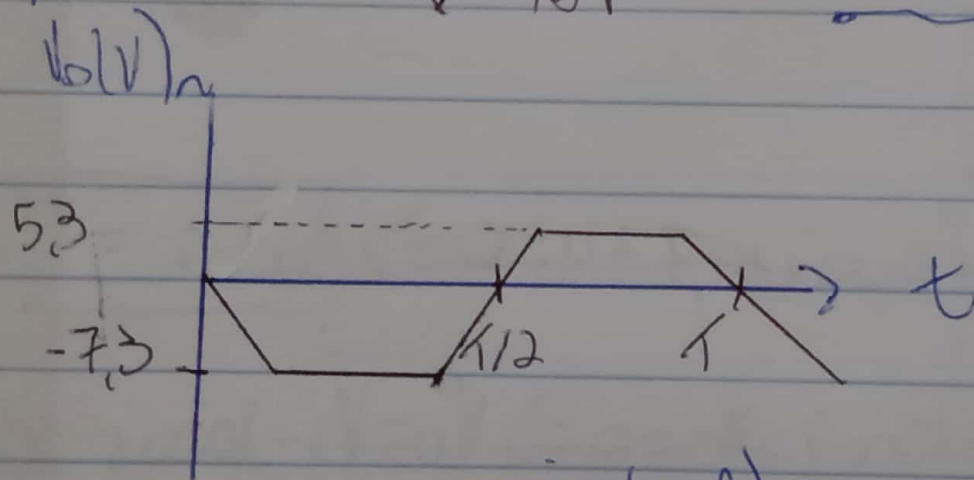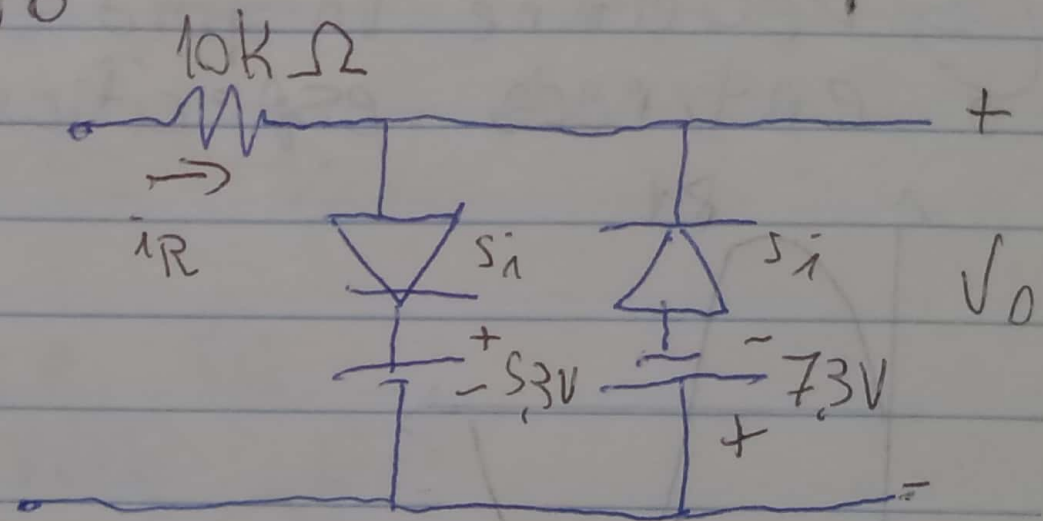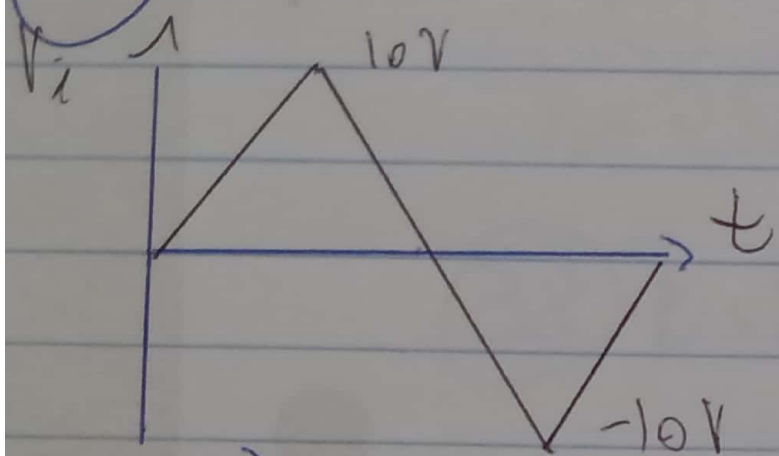






57) Esboce V_o

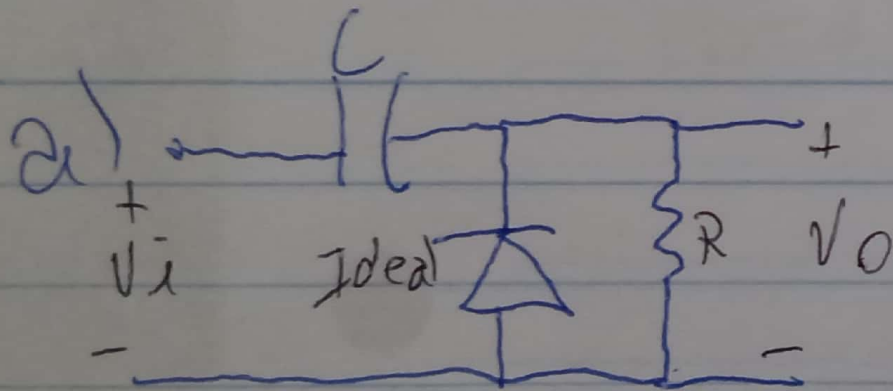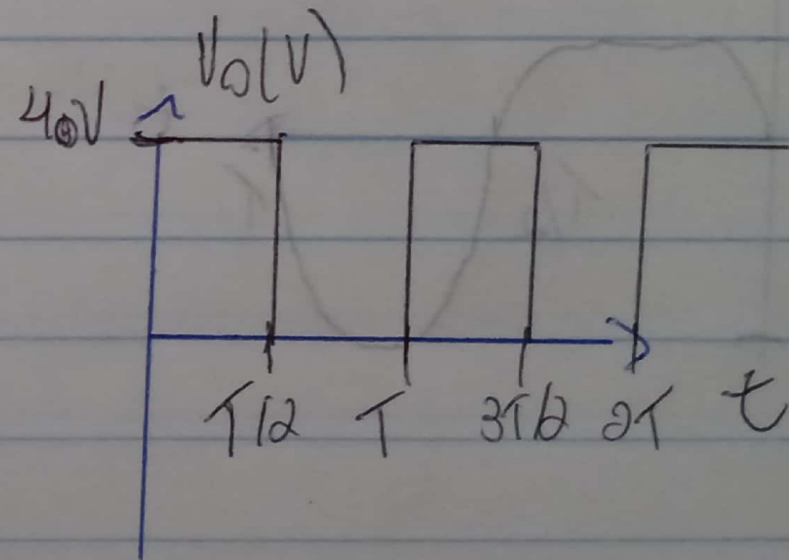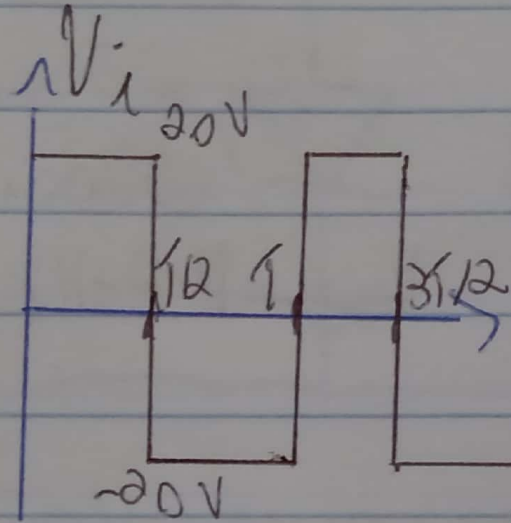

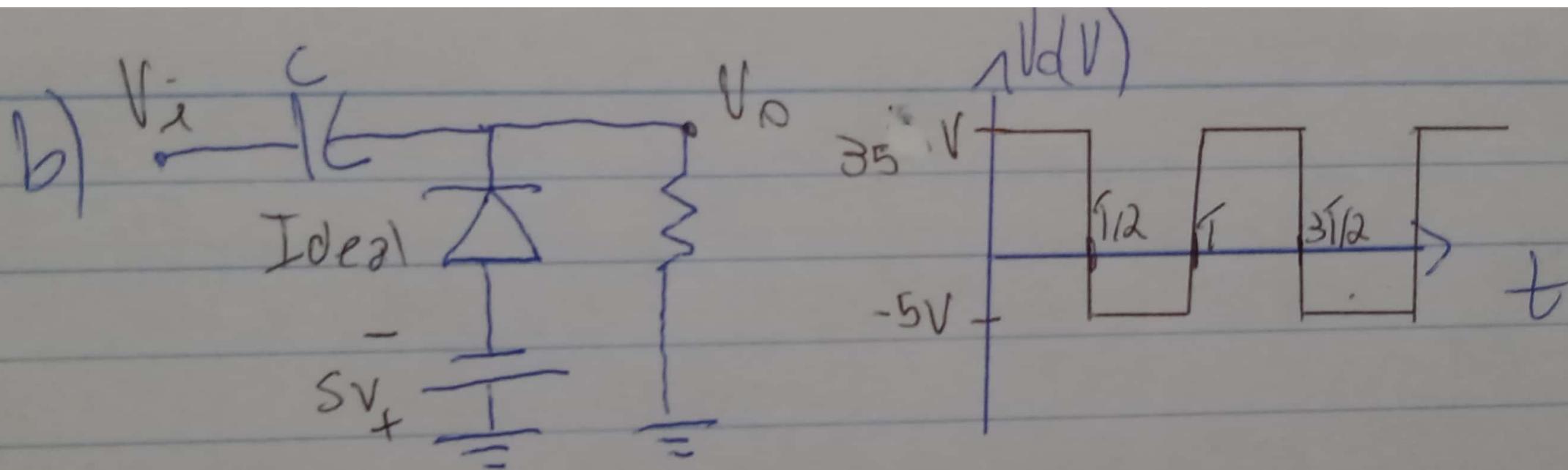

$$V_p = 2V_i - V = 40 - 5 = 35V$$

38) Esboce V_o

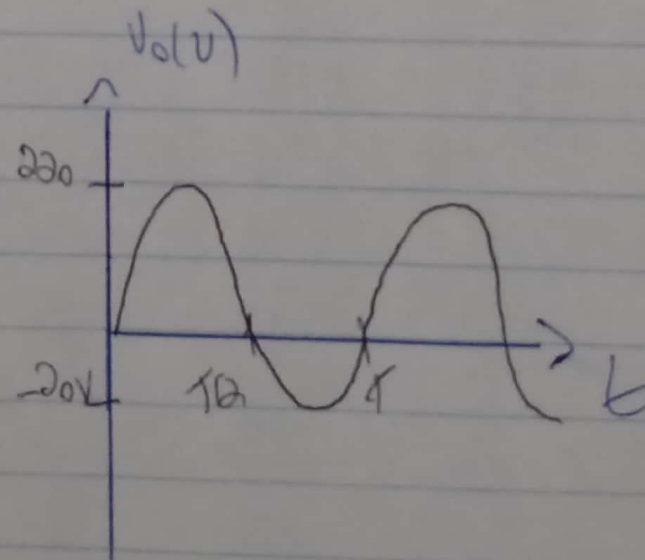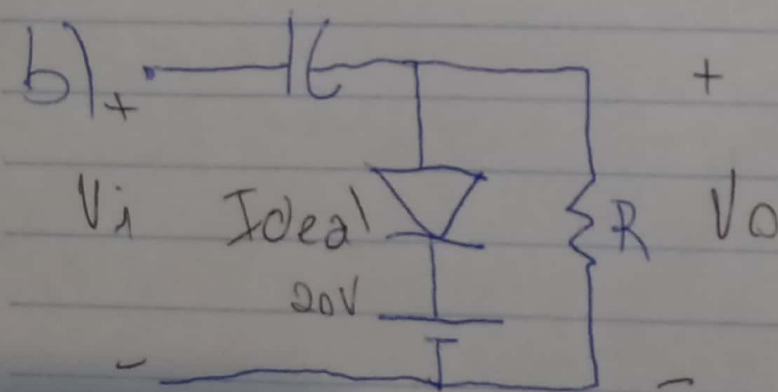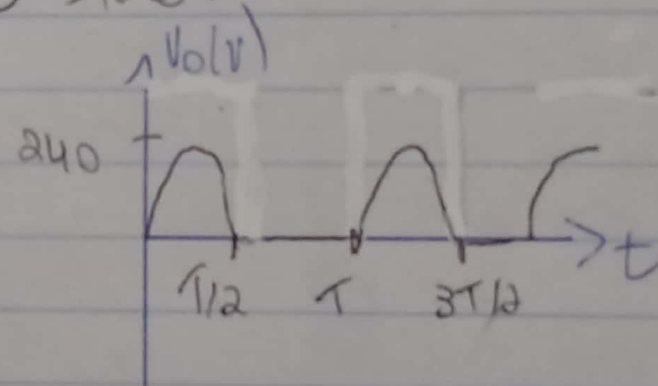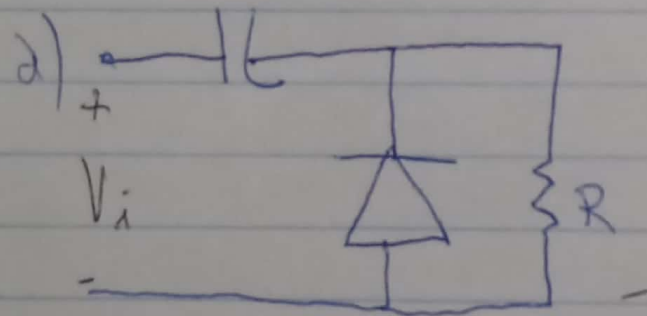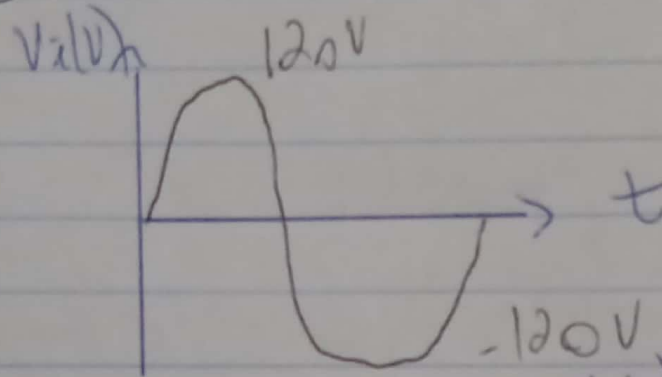

$$V_p = 2V_i - V = 240 - 20 = 220V$$