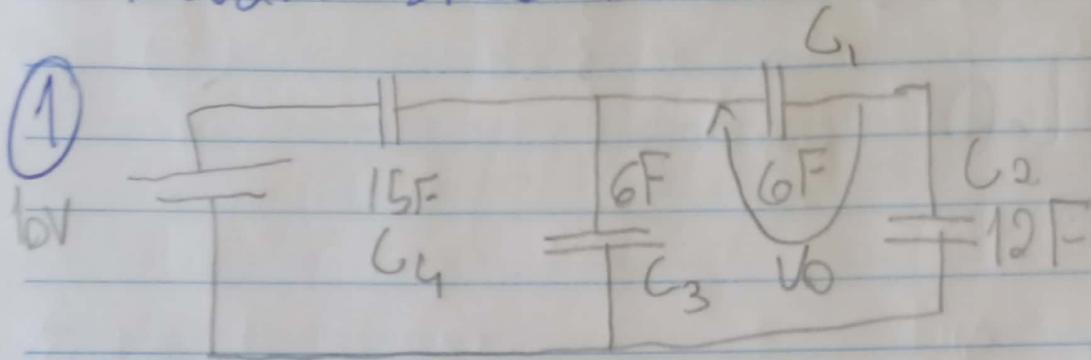


CIRCUITO

Aluno: Luis Otávio Lopes Amorim
Prontuário: SP3034178



$$C_{1,2} = \frac{6 \cdot 12}{6 + 12} = 4F \quad (\text{série})$$

$$C_{1,2,3} = 4 + 6 = 10F \quad (\text{paralelo})$$

$$C_{1,2,3,4} = \frac{10 \cdot 15}{25} = 6F \quad (\text{série})$$



$$Q_t = C \cdot V = 6 \cdot 10 = 60C \quad Q_4 = Q_{1,2,3} = 60C$$

$$V_{1,2,3} = V_{1,2} = \frac{Q_{1,2,3}}{C_{1,2,3}} = \frac{60}{10} = 6V$$

$$Q_{1,2} = V_{1,2} \cdot C_{1,2} = 6 \cdot 4 = 24C = Q_1 = Q_2$$

$$Q_2 = V_0 \cdot C_1 \Rightarrow V_0 = \frac{Q_1}{C_1} = \frac{24}{6} = 4V$$

$$V_0 = 4V$$

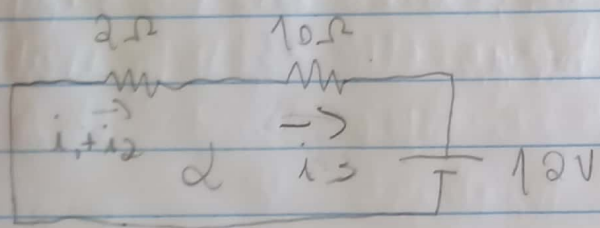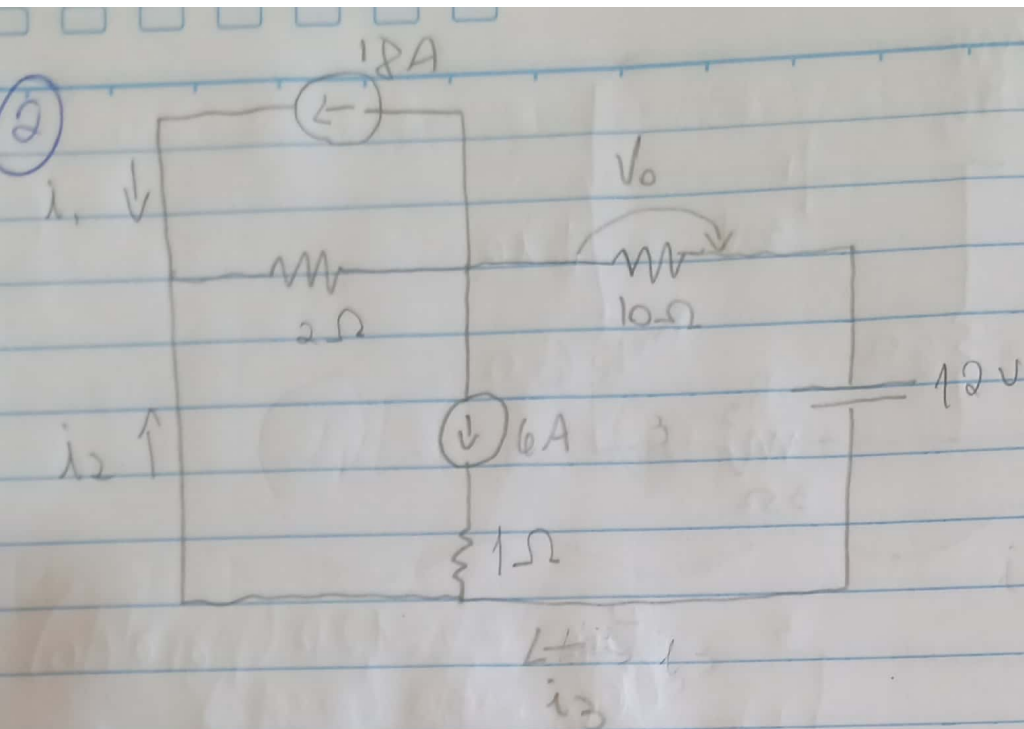

$$\sum V_d = 0 \Rightarrow 2(18 + i_2) + 10i_3 + 12 = 0$$

$$2i_2 + 10i_3 = -48$$

$$i_2 + 5i_3 = -24$$



$$\begin{cases} i_2 - i_3 = 6 \\ i_2 + 5i_3 = -24 \end{cases}$$

$$0 - 6i_3 = -30 \Rightarrow i_3 = 5A$$

$$V_0 = 10 \cdot i_3 = 10 \cdot 5 = 50V$$

$$V_0 = 50V$$

(3)

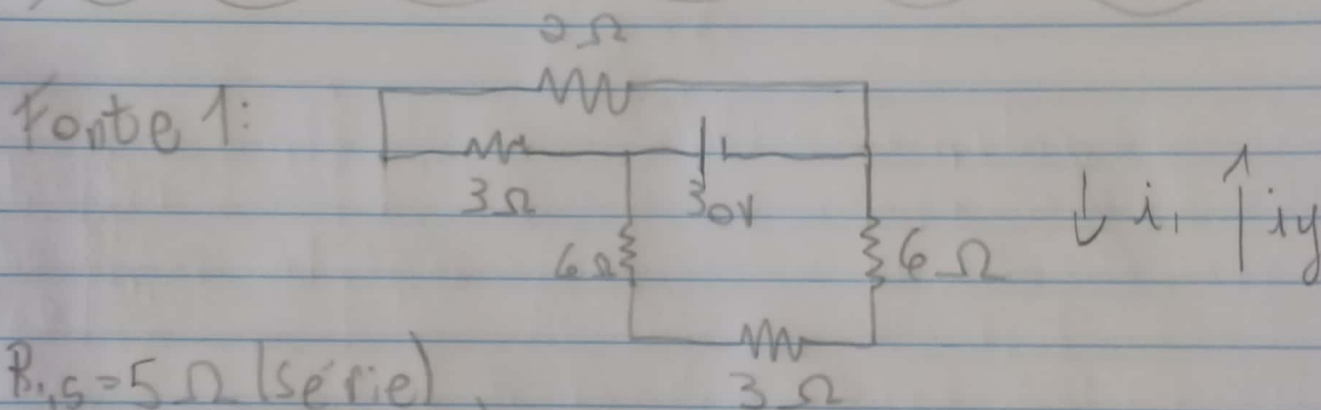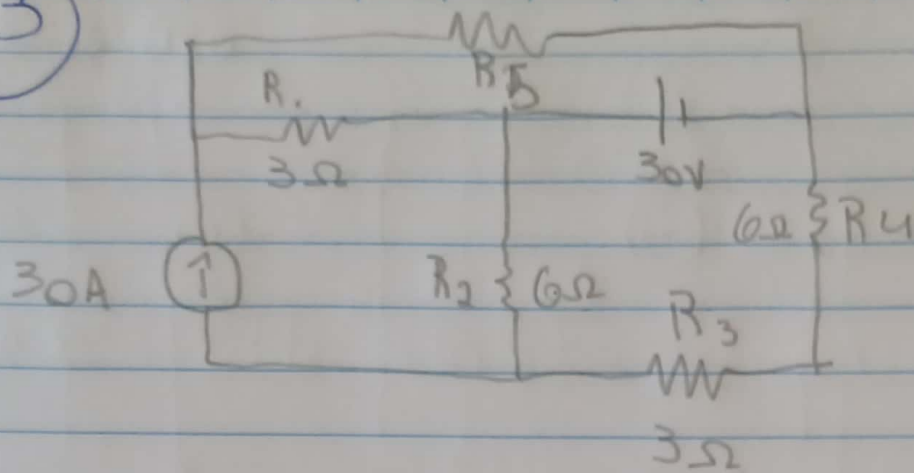

$R_{1,5} = 5\Omega$ (série)

$R_{2,4} = 5\Omega$ (série)


$R_{eq} = \frac{5 \cdot 15}{20} = 3,75$ (paralelo)

$$i_t = \frac{30}{R_{eq}} = 8A$$

$$i_y = \frac{i_t \cdot 5}{20} = \frac{8 \cdot 5}{20} = 2A$$

$$i_1 = -i_y = -2A$$

Fonte 2:

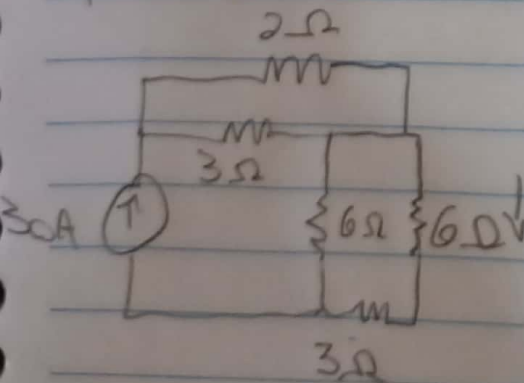

$$R_{1,5} = \frac{2 \cdot 3}{5} = 1,2\Omega$$
 (paralelo)

$$R_{3,4} = 3 + 6 = 9\Omega$$
 (série)

$$i_2 = \frac{i_t \cdot 6}{15} = 12A$$
 (divisor de corrente)

$$i_0 = i_1 + i_2 = -2 - 2 = -4A$$

$$i_0 = 10A$$