



# VHDL

## Sistemas Digitais II



DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE  
COMPUTAÇÃO E SISTEMAS DIGITAIS

PCS3225-2017S2


Antônio Mauro Saraiva  
Bruno de Carvalho Albertini  
Marco Túlio de Carvalho Andrade

# 1



## Introdução
 
## Descrição de Circuitos Digitais

- Há + de 30 anos:
  - Lápis, papel, gabarito
- Anos 80:
  - Editor de esquemáticos



## Descrição de Circuitos Digitais

  

## Problemas

- Como garantir que não cometemos nenhum erro no desenho de um circuito?
  - Linhas que se cruzam tem conexões ou não?
- Como expressar o comportamento de um circuito?

## Soluções


- Expressando o projeto em uma linguagem de descrição simulável e verificável
- Permitindo que a linguagem seja de alto nível de abstração

VHDL   Verilog   SystemC

## Como estas linguagens são usadas?

- Para a descrição de projetos
- Para modelagem funcional e detalhada de “timing”
- Para a documentação de projetos
- Como uma interface padronizada para ferramentas de projeto (M2M)
- Para a especificação de projetos em qualquer nível de abstração

## Abstração

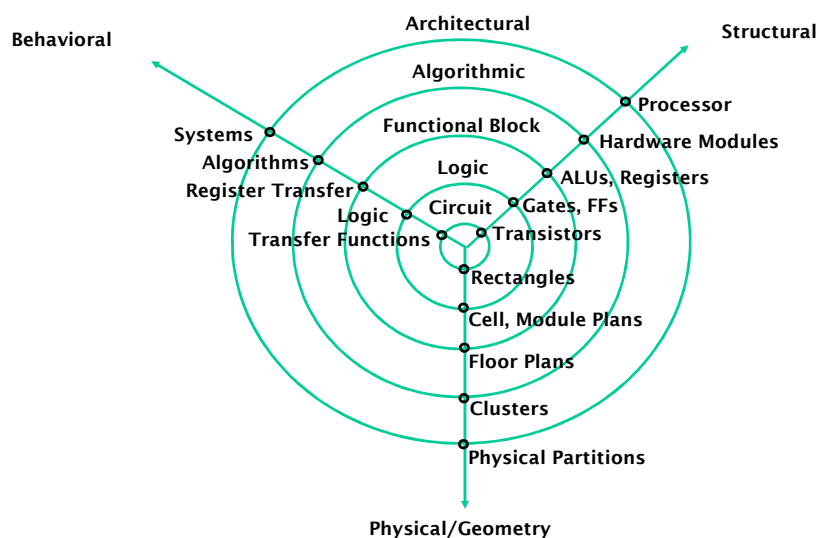


## Abstração

- **Especificação funcional:** descrição mais abstrata possível
- **Algoritmo:** descrição do algoritmo lógico executado pelo sistema
- **Transferências entre Registradores (RTL):** descrição do algoritmo, porém em etapas que envolvam transferência de dados entre registradores
- **Chaveamento:** descrição do algoritmo como uma máquina de estados
- **Circuito lógico:** descrição do algoritmo através de elementos lógicos mapeáveis em componentes físicos existentes numa dada tecnologia

## HDL (*Hardware Description Language*)

- Linguagem para:
  - Modelar circuitos eletrônicos
    - Reaproveitar modelos
  - Descrever circuitos
  - Testar circuitos
  - Descrever lista de ligações de um circuito
- Síntese de circuitos digitais

## Ciclo de Desenvolvimento HDL

 

## VHSIC Hardware Description Language


- [80s] DoD (Departamento de Defesa, EUA)
  - Documentar comportamento
  - Burocracia
  - IBM + Texas Instruments
- IEEE1076
  - [1987] Linguagem
    - Baseado em ADA (DoD)
    - IEEE1164 (Tipos)
  - [1993] Mais usada
  - [2000] Tipos protegidos
  - [2002] Buffer simplificado
  - [2008] Nomes externos



## Padronização

- Modelagem
  - IDEs, desenho do diagrama, máquinas de estados, memórias, código, etc.
  - Descrição comportamental
- Verificação
  - Simulação e verificação funcional e temporizada
- Síntese
  - Fabricação do circuito, prototipação

## Prototipação

 

Wilson Research Group & Mentor Graphics (2010)

## 2

### Modelagem


## Componentes

- Bibliotecas de funções/procedimentos
  - *packages*
- Entidades
  - *entities*
- Arquiteturas
  - *architectures*
- Configurações
  - *configurations*






## Componentes

 

## Componentes

 

## Exemplo

```
entity Inhibit is      -- also known as 'BUT-NOT'
  port (X,Y: in BIT;   -- as in 'X but not Y'
        Z:  out BIT); -- (see [Klir, 1972])
  -- .....
```

## Entidade

```
entity entity-name is
  port (signal-names: mode signal-type;
        signal-names: mode signal-type;
        ....
        signal-names: mode signal-type);
end entity-name;
```

## Arquitetura

- Associada a uma entidade pelo nome
  - Define o comportamento desta
- Pode definir a estrutura interna da entidade
- Uma entidade pode ter várias arquiteturas associadas a ela e tem ao menos uma
  - Comportamental
  - Estrutural
  - Mista

## Arquitetura

```

architecture architecture-name of entity-name is
    type declarations
    signal declarations
    constant declarations
    function definitions
    procedure definitions
    component declarations
begin
    concurrent-statement
    concurrent-statement
end architecture-name;
  
```

## Abstração em VHDL

- Comportamental
  - Síntese deixada para o compilador
- Data-flow
  - Controle de síntese médio
  - Modela o fluxo de dados
- Estrutural
  - Portas e suas conexões

## Modelos de Execução em VHDL

- Concorrente
  - Ordem não importa
  - Cada *statement* é assíncrono
- Sequencial
  - Ordem importa
  - Pode gerar uma estrutura síncrona
  - Parecido com programação estruturada

Exemplo XOR  
dataflow-concorrente


```
q <= a xor b;
```

Exemplo XOR  
comportamental-concorrente

```
q <= '1' when a/=b else '0';
```
 
## Exemplo XOR estrutural

U1: inverter port map (a, ai);  
 U2: inverter port map (b, bi);  
 U3: and\_gate port map (ai, b, t3);  
 U4: and\_gate port map (bi, a, t4);  
 U5: or\_gate port map (t3, t4, q);



## Exemplo XOR comportamental-sequencial

```
process(a,b)
begin
  if (a/=b) then
    q <= '1';
  else
    q <= '0';
  endif;
end process;
```

# 3

## Linguagem

## Tipos de Dados

- VHDL é fortemente tipada
  - Verificados na compilação
  - Conjunto definido de valores e operadores
  - Pode-se derivar tipos
- Tipos pré-definidos
  - bit
  - bit\_vector
  - boolean
  - character
  - integer
  - real
  - severity\_level
  - string
  - time

## Tipos Enumerados

- Muitos tipos comuns em VHDL são tipos enumerados:
  - boolean (TRUE, FALSE);
  - bit ('1', '0')
  - char (...,'A', 'B', 'C', ...)
- Extensões de usuários:
  - type estados is (st0,st1,st2,st3,st4,st5,st6,st7,st8,st9,st10,st11,st12,st13,st14,st15);

## Array

- Um ou mais elementos de tipos compatíveis em uma única construção

```
TYPE data_bus IS ARRAY (0 TO 31) OF BIT;
```

**0...element numbers... 31**

<b>0</b>	<b>...array values...</b>	<b>1</b>
----------	---------------------------	----------

```
VARIABLE X:  data_bus;
VARIABLE Y:  BIT

Y := X(12);  -- Y gets value of 12th element
```

```
TYPE register IS ARRAY (15 DOWNT0 0) OF BIT;
```



## IEEE 1164

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
std_logic
std_logic_vector
```

'U' - *Uninitialized*  
 'X' - *Forcing Unknown*  
 '0' - *Forcing 0*  
 '1' - *Forcing 1*  
 'Z' - *High Impedance*  
 'W' - *Weak Unknown*  
 'L' - *Weak 0*  
 'H' - *Weak '1'*  
 '-' - *Don't care*

## Operadores

Aritméticos	
adição	+
subtração	-
Multiplicação	*
Divisão	/
Módulo	mod
Resto da divisão	rem
Valor absoluto	abs
Exponenciação	**

Booleanos	
AND	and
OR	or
NAND	nand
NOR	nor
OU exclusivo	xor
NOU exclusivo	xnor
complementação	not

## Objetos que contém dados

- Sinais (*signal*)
  - Como fios em um diagrama esquemático
  - Podem ter valores atuais e futuros (!)
- Variáveis e Constantes
  - Usadas somente para modelagem
  - Não gera HW diretamente
  - Usadas em processos, procedimentos e funções

## Constantes

- Contém um valor de um determinado tipo
- Valor não pode ser mudado em simulação
- Dentro de arquitetura: globais
- Dentro de processos: locais

```
CONSTANT constant_name : type_name [ := value];  
CONSTANT rise_fall_time : TIME := 2 ns;  
CONSTANT data_bus : INTEGER := 16;
```

## Variáveis

- Usadas para armazenamento local
- Todas atribuições a variáveis tem efeito imediato
- Mais convenientes que sinais para armazenamento temporário

```
VARIABLE variable_name : type_name [:=value];  
  
VARIABLE opcode : BIT_VECTOR(3 DOWNT0 0) := "0000";  
VARIABLE freq : INTEGER;
```

## Sinais

- Usados para comunicação entre componentes
- Declarados fora dos processos
- Único objeto de dados com mapeamento físico
  - Sempre tem atraso!

```
SIGNAL signal_name : type_name [:=value];  
  
SIGNAL brdy : BIT;  
SIGNAL output : INTEGER := 2;
```

## Atribuição (sinais)

```

ARCHITECTURE signals OF test IS
  SIGNAL a, b, c, out_1, out_2: BIT;
BEGIN
  out_1 <= a NAND b;
  out_2 <= out_1 XOR c;
END signals;

```

Time	a	b	c	out_1	out_2
0	0	1	1	1	0
1	1	1	1	1	0
1+d	1	1	1	0	0
1+2d	1	1	1	0	1

## Atribuição (variáveis)

```

ARCHITECTURE variables OF test IS
BEGIN
  PROCESS (a, b, c)
    VARIABLE a,b,c,out_3,out_4: BIT;
    BEGIN
      out_3 := a NAND b;
      out_4 := out_3 XOR c;
    END PROCESS;
END example;

```

Time	a	b	c	out_3	out_4
0	0	1	1	1	0
1	1	1	1	0	1

## 4

## Modelagem Sequencial

**process**

```
architecture arch of ent is
begin
  nome_processo: process (clock)
  begin
    comando sequencial;
    comando sequencial;
    wait until (condição);
    comando sequencial;
    ...
    wait for (time);
    ...
  end process;
end arch;
```

Um processo deve ter uma lista de sensibilidade OU ...

... OU, pelo menos, deve ter um comando *wait*.

## WAIT

- Causa a suspensão do processo

wait [sensitivity\_clause][condition\_clause][timeout\_clause];

- Sensitivity\_clause ::= on signal\_name
  - wait on CLOCK;
- Condition\_clause ::= until boolean\_expression
  - wait until Clock = '1';
- Timeout\_clause ::= for time\_expression
  - wait for 150 ns;

## Lista de Sensibilidade ou Wait

```
Summation:
PROCESS( A, B, Cin)
BEGIN
    Sum <= A xor B xor Cin;
END PROCESS Summation;
```

=

```
Summation: PROCESS
BEGIN
    Sum <= A xor B xor Cin;
    WAIT ON A, B, Cin;
END PROCESS Summation;
```

## Equivalência

- Cada *statement* concorrente equivale a um processo

```
q <= a xor b after 5 ns;
```

```
process
begin
  q <= a xor b after 5 ns;
  wait on a, b;
end process;
```

## IF e CASE

if (a='1') then	case (a&b) is
q <= '1';	when "00" =>
elsif (b='1') then	q <= '0';
q <= '1';	when others =>
else	q <= '1';
q <= '0';	end case;
end if;	

## FOR e WHILE


```

for i in 0 to 9 loop
    q(i) <= a(i) and b(i);
end loop;

i:=0;
while (i<9) loop
    q <= a(i) and b(i);
    WAIT ON clk UNTIL clk='1';
end loop;

```

## Exemplo: somador de 4 bits

 



## Exemplo: somador de 4 bits

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity adder4bit is
  port ( a,b: in std_logic_vector(3 downto 0);
        cin : in std_logic;
        cout: out std_logic;
        sum: out std_logic_vector(3 downto 0)
  );
end adder4bit;
```

## Exemplo: somador de 4 bits

```
architecture bruteforce of adder4bit is
  signal c : std_logic_vector(4 downto 0); .
begin
  process (a, b, cin, c)
  begin
    c(0) <= cin;
    -- full adder 0
    sum(0) <= a(0) xor b(0) xor c(0);
    c(1)    <= (a(0) and b(0)) or (c(0) and (a(0) or b(0)));
```

## Exemplo: somador de 4 bits

```
-- full adder 1
sum(1) <= a(1) xor b(1) xor c(1);
c(2)    <= (a(1) and b(1)) or (c(1) and (a(1) or b(1)));
-- full adder 2
sum(2) <= a(2) xor b(2) xor c(2);
c(3)    <= (a(2) and b(2)) or (c(2) and (a(2) or b(2)));
-- full adder 3
sum(3) <= a(3) xor b(3) xor c(3);
c(4)    <= (a(3) and b(3)) or (c(3) and (a(3) or b(3)));
cout    <= c(4);
end process;
end bruteforce;
```

## Só processos?

- Esquecer de um sinal da lista de sensibilidade
- Fazer algo assíncrono sem querer
  - Boa prática: procurar usar processos COM clock
- Processo reentrante ou em cascata
- Múltiplos *drivers*
- Processos longos aumentam o caminho crítico


**Regra prática:** só use processos em projetos ou subprojetos onde você claramente enxerga uma máquina de estados ou flip-flop

- Registradores / Memórias
- Contadores


# 5

Simulação e verificação

## Simulação

 

## Simulação

 

**NAND gate evaluated first:**

IN: 1->0

A: 0->1

B: 1->0

C: 0->0

**AND gate evaluated first:**

IN: 1->0

A: 0->1

C: 0->1

B: 1->0

C: 1->0

Tufts VHDL Course


## Tempo em VHDL

- É uma variável
  - Contínua
  - Assíncrona
  - Varia em intervalos discretos.
- As atribuições podem especificar um instante onde elas devem acontecer
  - `ready <= '1' after 10 ns;`

## Ciclo de Simulação

- O tempo de simulação avança até o tempo do próximo evento na lista de eventos
- Todas as transações escalonadas para este tempo são executadas
  - Pode incluir novos eventos para serem executados neste instante ou em instantes posteriores
  - Atribuições a sinais são definidas e escalonadas para o instante atual ou instantes posteriores
- Quando todos os processos que foram reativados forem suspensos, o ciclo de simulação se encerra e podemos iniciar um novo ciclo
- Quando se atinge um estágio onde não existe nenhuma transação escalonada a simulação termina


## Ciclo de Simulação

 

## Testbenchs

- Semelhante à bancada de laboratório
- Descrita usando comandos de comportamento (sequencial) do VHDL
- Use uma descrição de estrutura para incluir o componente em teste
- Em geral, é utilizada para gerar testes automáticos

## Testbenchs

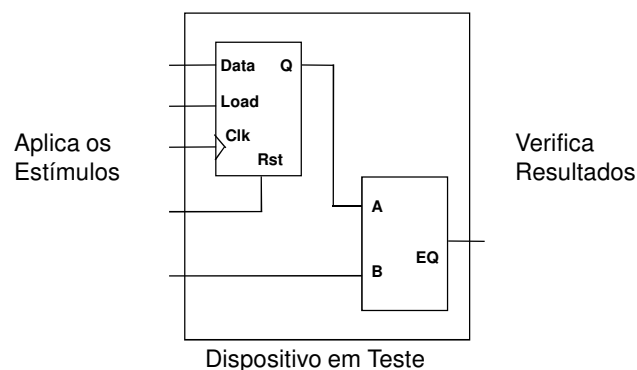

## Exemplo

```
entity testbnch is
end testbnch;
```

```
architecture behavior of testbnch is
```

```
    component rotcomp is
```

```
        port(Clk, Rst, Load: std_ulogic;
```

```
             Init: std_ulogic_vector(0 to 7);
```

```
             Test: std_ulogic_vector(0 to 7);
```

```
             Limit: out std_ulogic;
```

```
    end component;
```

```
    signal s_Clk, s_Rst, s_Load: std_ulogic;
```

```
    signal s_Init: std_ulogic_vector(0 to 7);
```

```
    signal s_Test: std_ulogic_vector(0 to 7);
```

```
    signal s_Limit: std_ulogic;
```

## Exemplo (cont)

```
begin
```

```
    DUT: rotcomp port map -- Mapeamento
```

```
        (s_Clk, s_Rst, s_Load, s_Init, s_Test, s_Limit);
```

```
clock: process
```

```
begin
```

```
    s_Clk <= '0';
```

```
    s_Rst <= '0';
```

```
    s_Load <= '1';
```

```
    s_Init <= "00001111";
```

```
    s_Test <= "11110000";
```

```
    wait for 10 ns;
```

```
    s_Clk <= '1';
```


```
    wait for 10 ns;
```

```
    s_Load <= '1';
```

```
    . . .
```

```
end process;
```

## Vetores de Teste

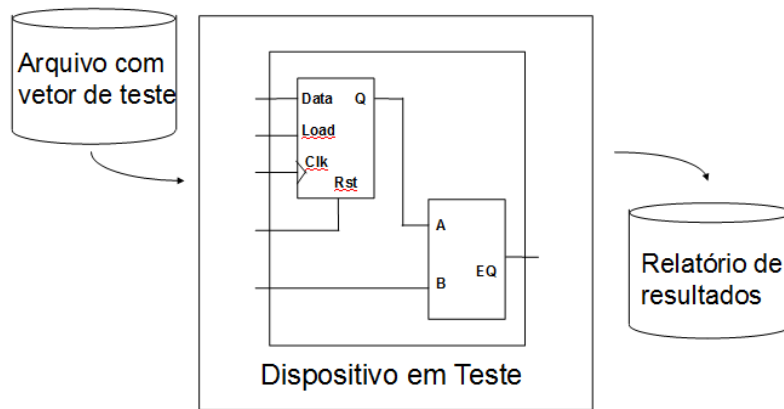

## Vetores de Teste

```

stimulus: process
  file vecFile : text is in "test4.vec";
  variable vecLine : line;
  variable vecString : string;
begin
  while not endfile(vecFile) loop
    readline(vecFile, vecLine);
    read(vecLine, r, good => good_number);
    read (file_line, vecString);
    - - Converte os dados de entrada em estímulos
    - - Aplica os estímulos, espere algum tempo, etc.
  end loop;
  assert false report "Teste completo";
  wait;
end process;

```



# 6

## Exercício

```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;  
  
entity exercicio is  
port( clk : in std_logic;  
      reset : in std_logic;  
      S_in : in std_logic;  
      S_out : out std_logic);  
end exercicio ;
```

```

architecture Comportamental of exercicio is
type state_type is (S0,S1,S2,S3,S4);
signal Current_State, Next_State : state_type;
begin

process(clk)
begin
    if( reset = '1' ) then
        Current_State <= 'S0';
    elsif (clk'event and clk = '1') then
        Current_State <= Next_State
    end if;
end process;

```

```

process(Current_State, S_in)
begin
    case Current_State is
        when S0 =>
            S_out <= '0';
            if ( S_in = '0' ) then
                Next_State <= S0;
            else
                Next_State <= S1;
            end if;
        when S1 =>
            S_out <= '1';
            if ( S_in = '0' ) then
                Next_State <= S3;
            else
                Next_State <= S2;
            end if;
        when S2 =>
            S_out <= '0';
            if ( S_in = '0' ) then
                Next_State <= S0;
            else
                Next_State <= S3;
            end if;
        when S3 =>
            S_out <= '1';
            if ( S_in = '0' ) then
                Next_State <= S2;
            else
                Next_State <= S4;
            end if;
        when S4 =>
            S_out <= '1';
            if ( S_in = '0' ) then
                Next_State <= S2;
            else
                Next_State <= S1;
            end if;
        when others =>
            NULL;
    end case;
end if;
end process;
end exercicio;

```

## Referências

- Créditos slides anteriores:
  - Cíntia B. Margi
  - Marco Túlio C. Andrade
- Wakerly, John F. Digital Design: Principles and Practices. Prentice-Hall, 4th edition, 2006.
  - Leitura mínima: capítulo 5, seções 5.1 e 5.3
- Peter J. Ashenden VHDL Tutorial. Elsevier, 2004



# VHDL

Sistemas Digitais II



DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE  
COMPUTAÇÃO E SISTEMAS DIGITAIS

PCS2304-2015S1

Antônio Mauro Saraiva  
Bruno de Carvalho Albertini  
Marco Túlio de Carvalho Andrade